

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مجموعه‌ی آموزشی

Figure 7

PLC FATEK

گردآوری و تنظیم: وحید کارگر مقدم

به اهتمام دپارتمان آموزش شرکت کنترل صنعت بارثاوا

تقدیم به همسر مهربانم



امروزه در سایه الطاف خداوند متعال ، با تلاش و همت جوانان ایرانی ، کارخانه های داخلی در جای جای ایران اسلامی در هر زمینه ای ، بصورت خودکار و اتوماتیک ، به تولید محصولات متنوع مشغول هستند . این فناوری و پیشرفت ، علاقمندی جوانان و هنرجویان به رشته های اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق و گسترش مراکز آموزشی را در پی داشته است و اینجانب با توجه به استقبال همکاران و دانشجویان و علاقمندان این شاخه صنعتی از دو تالیف قبلی ، بر آن شدم تا این روند را ادامه داده و مجموعه آموزشی حاضر را گردآوری نمایم . این مجموعه در پنج فصل و در مدت یکسال گردآوری گردیده است . در این مجموعه سعی بر نگاشتن اطلاعات مفید و کاربردی گردید و کسب اطلاعات مسروح به خواننده گرامی واگذار شده است .

در پایان از تمامی کسانی که دانسته و ندانسته بنده را مورد دعای خیر خویش قرار دادند ، نهایت قدردانی را داشته و از پروردگار متعال برای ایشان سعادت روزافزون خواهانم . از جناب مهندس مجید احمدی مدیریت شرکت کنترل صنعت بارثاوا که بنده را در تالیف این مجموعه آموزشی حمایت و تشویق نمودند ، سپاسگزاری می کنم . همچنین از استاد گرامی جناب مهندس مهدی توانا که علم اتوماسیون صنعتی را به بنده آموختند کمال تشکر و قدردانی را دارم .

کتابخانه آریا

وحید کارگر مقدم

مشهد ، پاییز 90

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
7 - 1	فصل اول : پیش نیاز مدار فرمان ، رله ها ، کنترلورها ، موتورهای خودفرمان ، لیمیت سوئیچ ، سنسور ، ترموموکوپل ، لودسل ، سنسور فتوالکتریک ، سنسور القایی ، سنسور خازنی ، پتانسیومتر ، کدکننده ، واحدهای ورودی و خروجی آنالوگ ، مدارات منطقی ، مدارهای ترکیبی ، مدارهای ترتیبی ، حافظه ها ، منطق دیجیتال ، مفهوم بیت ، کد BCD ، اعداد صحیح ، فلیپ فلاپ RS
10 - 8	فصل دوم : مفاهیم PLC برنامه نویسی به روش نردنیانی ، برنامه نویسی به روش فلوچارتی یا نمایش جعبه ای تابع ، برنامه نویسی به روش لیست جملات ، عبارت یا Statement PLC ، انواع CPU ، پردازنده RLO ، مازول های ورودی و خروجی ، منبع تغذیه ، برنامه ریز PLC ، حافظه PLC ، اجرای متناوب و چرخشی برنامه ، کوپل کننده نوری ، بیت
17 - 11	فصل سوم : مفاهیم سخت افزار FATEK منبع تغذیه ، برد اصلی ، پاسخ زمانی PLC ، رابط برنامه نویسی ، نرم افزار Winproladder ، شبیه سازی برنامه ، رمز گذاری
35 - 18	فصل چهارم : مفاهیم نرم افزار و توابع برنامه نویسی دیاگرام نردنیانی ، مدار خودنگهدار ، رله های داخلی ، رله کمکی دارای باطری پشتیبان ، ثبات یا رجیستر ، شیفت رجیستر ، تایمرها ، شمارنده ها ، پردازش اعداد ، دستورالعمل انتقال اطلاعات ، دستور العمل مقایسه اعداد ، دستورالعمل عملیات حسابی ، پرس ، فراخوانی زیر برنامه ، سایر توابع برنامه نویسی
42 - 36	فصل پنجم : تمرینات کتابخانه آریا

فصل اول

کتابخانه آریا

پیش نیاز

در این فصل مطالبی بیان می گردد که خواننده گرامی از قبل با آنها آشنا بی دارد و در حقیقت پیش نیاز اتوماسیون صنعتی و برنامه نویسی PLC می باشد ، لذا بطور اجمالی به این مفاهیم خواهیم پرداخت و کسب اطلاعات مشروح به عهده خواننده محترم و اگذار می گردد . همچنین در پایان این فصل به شرح برخی از مفاهیم کامپیوتری می پردازیم که نیاز دانش آموزان برای موفقیت در آزمون فنی و حرفه ای می باشد .

مدار فرمان :

بطور کلی مدار فرمان عبارت است از مداری که فرامین کنترلی را برای مدار قدرت صادر می کند . این مدارات با توجه به ورودی مطلوب از طرف اپراتور ، خروجی را برای مدار قدرت ارسال می کنند . مدارات فرمان بدلیل پیچیدگی زیادی که دارند باید یکبار و بطور صحیح پیاده سازی شوند زیرا در صورت نقص ، عیب یابی آن مشکل بوده و معمولاً باید برای رفع عیب ، مدار فرمان دوباره طراحی و پیاده سازی شود . در طراحی مدارات فرمان قطعات مختلفی سهیم هستند که مدار فرمان به کمک این قطعات مدار قدرت را کنترل می کند . مهمترین قطعات استفاده شده در مدارات فرمان کنتاکتورها ، رله ها و راه انداز های موتور هستند .

رله ها :

رله یک کلید الکتریکی است که با جریان کمی عمل می کند و کنکاکت های آن می توانند جریان زیادی را عبور دهند . رله در قرن نوزدهم برای استفاده در تلگراف اختراع شد و در قرن بیستم از رله در سیستم های کنترل استفاده گردید . در مقایسه با سایر ادوات الکتریکی رله ها بخطاطر داشتن قسمت های فیزیکی متحرک ، سرعت و عمر محدودی دارند . رله های الکتریکی از نظر سرعت ، جریان عبوری ، اندازه ، قابلیت اطمینان و عمر مفید بر رله های الکترومکانیکی ارجحیت دارند . معمولاً رله ها برای محدوده کمتر از 5 آمپر مناسب است .

کنکاکتورها :

کنکاکتور یک کلید مغناطیسی می باشد که یکی از اجزای مهم در مدارات فرمان الکتریکی بحساب می آید . کنکاکتور با استفاده از خاصیت الکترومغناطیس ، مانند رله ها تعدادی کنکاکت را به یکدیگر وصل و یا از یکدیگر جدا می کند ، از این خاصیت جهت قطع و وصل و یا تغییر اتصال در مدارات استفاده می شود . استفاده از کنکاکتور بجای کلیدهای دستی دارای مزایایی می باشد که بشرح زیر است :

- 1 - کنترل و راه اندازی مصرف کننده یا سیستم از راه دور و چندین نقطه بطور همزمان
- 2 - سرعت بالای قطع و وصل کنکاکتور و طول عمر بالای قطعات
- 3 - امکان طراحی مدارات فرمان خودکار جهت کنترل سیستم های پیچیده
- 4 - کنکاکتور دارای ضربی ایمنی بالا جهت بهره بردار یا اپراتور است
- 5 - در هنگام قطع جریان برق و اتصال مجدد آن ، مصرف کننده یا سیستم خود بخود راه اندازی نمی شود و باید مجددا سیستم را استارت نمود معمولاً کنکاکتورها برای محدوده بیشتر از 15 آمپر مناسب است .

برای هر کنکاکت دو حالت متصور می باشد : NC یا در حالت عادی بسته ، NO یا در حالت عادی باز

مоторهای پله ای (Stepped Motor) :

مоторهای پله ای نمونه ای از مotorهای الکتریکی هستند که بدون استفاده از فیدبک امکان کنترل سرعت و تنظیم موقعیت حرکتی را در اختیار ما قرار می دهند . با تحریک ورودی توسط پالس مotor به اندازه چند درجه حول محور خود دوران می کند . در حقیقت یک مotor پله ای پالس الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند . عملکرد اصلی یک مotor پله ای به شفت مotor اجازه می دهد تا به اندازه زاویه ای دقیق مطابق پالس های الکتریکی ارسالی به motor بچرخد ، از آنجا که شفت motor فقط به اندازه زاویه طراحی شده هنگام ارسال پالس الکتریکی حرکت می کند ، می توان با کنترل پالس های الکتریکی ارسالی موقعیت و سرعت را کنترل کرد . گشتاور نگهداری به motorهای پله ای این اجازه را می دهد که موقعیت خود را هنگام توقف بطور محکم حفظ کنند . motor پله ای عموماً در موقعیت توقف بدون انرژی باقی می ماند و هنگامی که تغذیه motor به کلی قطع شود بصورت مغناطیسی در موقعیت قبلی خود قفل می شود .

مotorهای خود فرمان (Servo Motor) :

motorهای با قدرت بالایی هستند که برای جابجایی اوزان سنگین مورد استفاده قرار می گیرند و مستقیماً توسط ولتاژ AC تغذیه می شوند که البته نوع DC آن نیز موجود می باشد .

لیمیت سوئیچ :

یک قطعه مکانیکی می باشد که از کن tact فیزیکی برای آشکارسازی حضور یا عدم حضور یک جسم استفاده می کند . هنگامیکه جسم هدف با حرکت کن tact فیزیکی پیدا می کند ، محرک از موقعیت عادی خود به موقعیت کاری تغییر مکان می دهد این عمل مکانیکی کن tact های بدن سوئیچ را فعال می کند و خروجی صادر می شود .

سنسور :

یک نوع مبدل سیگنال می باشد که سیگنال غیرالکتریکی ورودی را به سیگنال الکتریکی برای خروجی تبدیل می کند . سنسورها پارامترهای مختلف نظیر سرعت ، دما ، رطوبت ، جابجایی وغیره را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کنند . در صنعت طیف وسیعی از سنسورها استفاده می شود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت .

ترموکوپل :

یک نوع سنسور دما است که از اتصال دو فلز غیر همجناس در یک انتخاب بدست می آید . اصول کار ترموموکوپل بر مبنای اثر سیبک است (وقتی دو فلز غیرهمجناس از یک سمت بهم وصل شوند و محل پیوند حرارت داده شود ، در سمت دیگر اختلاف پتانسیل کوچکی بوجود می آید)

لودسل :

یک سنسور نیرو می باشد که نیرو یا وزن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند . اساساً لودسل از یک مجموعه استرین گیج تشکیل شده است که عمولاً چهار عدد هستند و بصورت مدار پل وتسون بهم اتصال دارند .

سنسور فتوالکتریک (مادون قرمز) :

این سنسور از یک پرتو نوری مدوله شده استفاده می کند که توسط هدف شکسته شده یا منعکس می گردد . سنسور فتوالکتریک قادر به تشخیص نور مدوله شده از نور محیط می باشد . منابع نور از طریق این سنسورها در محدوده سبز قابل رؤیت تا مادون قرمز نامنی در طیف نوری بکار گرفته می شوند .

سنسور القایی :

این سنسور به کمک خاصیت الکترومغناطیس توانایی تشخیص فلز را در میدان دید خود دارد .

سنسور خازنی :

نسبت به تمام مواد (فلز و غیرفلز) حساس بوده و با حضور قطعه موردنظر در نزدیکی آن و تغییر ظرفیت خازنی ، سوئیچ می کند . این سنسور برای کنترل سطح مایعات بکار می رود .

پتانسیومتر :

یک سنسور موقعیت است . پتانسیومتر یک مقاومت متغیر است که با تغییر مکان بازوی آن مقدار مقاومت تغییر می کند . با اندازه گیری میزان مقاومت بین بازوی متحرک و یکی از سرهای ثابت مکان مشخص می گردد .

کد کننده (Encoder) :

ابزاری الکترومکانیکی است که مکان یا حرکت را تشخیص می دهد و شامل یک LED و یک سنسور نوری می باشد . با حرکت یک صفحه مشبك از جلوی LED یک سری پالس در خروجی سنسور نوری ایجاد می شود که به کمک این پالس ها فاصله محاسبه می شود .

واحدهای ورودی و خروجی آنالوگ :

بیشتر سیگنال های طبیعی تغییرات پیوسته دارند و سنسورهایی که کمیت های فیزیکی مانند فشار ، سرعت ، درجه حرارت را تشخیص می دهند خروجی آنالوگ ایجاد می کنند . برای پردازش این سیگنال ها در یک سیستم دیجیتال لازم است این اطلاعات به دیجیتال تبدیل شوند . مبدل های A/D سیگنال پیوسته را تبدیل به یک کد دیجیتال می کنند که معمولاً این کد 8 بیتی می باشد . هرچه تعداد بیت خروجی A/D بیشتر باشد دقت تبدیل بیشتر است . ورودی و خروجی آنالوگ معمولاً در بازه 10 - 0 ولت یا 20 - 0 میلی آمپر فعالیت می کند .

مدارات منطقی :

مداراتی که در آن متغیرها دارای دو مقدار بوده و بوسیله عملگرهای منطقی بهم مرتبط می گردند را مدار منطقی می نامیم . مدارات منطقی به دو دسته کلی تقسیم می گردند : مدارهای ترکیبی (حلقه باز) ، مدارهای ترتیبی (حلقه بسته) .

مدارهای ترکیبی (حلقه باز) :

در این مدارها خروجی لحظه فعلی به ورودی در همان لحظه بستگی دارد ، عبارت دیگر هر ورودی اعمال شده به سیستم ، خروجی متناظر خود را تولید می نماید . در مدارات حلقة باز اطلاعاتی از خروجی به ورودی داده نمی شود و کنترل حلقة باز زمانی دچار اختلال می شود که اختلال ناخواسته ای باعث شود خروجی ها از حد مطلوب خارج شوند ، در اینصورت ممکن است سیستم کلی از کنترل خارج شود . عنوان مثالی از این مدارات می توان به مکانیزم کاری یک ماشین لباسشویی اشاره نمود .

مدارهای ترتیبی (حلقه بسته) :

در مدارات ترتیبی حالت فعلی خروجی علاوه بر وضعیت فعلی ورودی ها به وضعیت قبلی خروجی نیز بستگی دارد یعنی خروجی مدار که در لحظه های قبل بدست آمده و در یک واحد حافظه ذخیره گردیده است ، بر وضعیت فعلی خروجی اثر می گذارد . در این نوع کنترل برای جبران اثر اختلال ، خروجی سیستم اندازه گیری می شود و در صورتیکه خروجی از مقدار مطلوب فاصله داشته باشد تدبیر کنترلی مناسب برای جبران آن اعمال می شود . در مدارات ترتیبی عناصر حافظه وجود دارند که اطلاعات خروجی را برای استفاده ورودی در خود نگهداری می کنند . یکی از عناصر حافظه در مدارات ترتیبی فلیپ فلاپ ها هستند .

حافظه ها :

یک واحد حافظه ابزاری است که اطلاعات دودوئی جهت ذخیره شدن به آن منتقل و یا اطلاعاتی که برای پردازش لازم است از آن دریافت می شود . محلی که اطلاعات ، دستورالعمل ها و نتایج حاصل از عملیات منطقی یا حسابی روی داده ها ، بصورت اطلاعات کد شده برای مدت زمان آنی یا دائم در آنجا نگهداری می شود ، حافظه نامیده می شود . دو نوع حافظه در سیستم دیجیتال وجود دارد : حافظه با دستیابی تصادفی RAM ، حافظه فقط خواندنی ROM .

اطلاعات حافظه RAM بگونه ای است که هم می توان آنها را خواند و هم می توان آنها را تغییر و یا حذف نمود اما اطلاعات حافظه ROM فقط قابل خواندن است و نمی توان آن را تغییر داد . در حافظه از نوع RAM ، محتوای حافظه با قطع جریان برق از بین می رود . حافظه های PROM یک حافظه ROM است با این تفاوت که برنامه توسط برنامه نویس نوشته می شود و توسط پروگرامر PROM در حافظه قرار می گیرد و دیگر قابل تغییر نیست . حافظه های EEPROM و EPROM یک نوع حافظه ROM هستند با این تفاوت که برنامه ای که در حافظه قرار می گیرد را می توان تغییر داد . بدین صورت که حافظه را مدت مشخصی تحت تابش ماوراء بنفس قرار می دهیم ، اتصالات منطقی برنامه از بین می رود و آماده برنامه ریزی مجدد می شود و همچنین برای پاک کردن برنامه داخلی EEPROM از امواج الکترونیکی استفاده می کنیم . حافظه ها از جنس نیمه هادی هستند .

واحدهای حافظه به سه دسته زیر تقسیم می شود :

1 – CPU که واحد پردازش کننده کامپیوتر است









2 – CU که واحد کنترل پردازندۀ است

3 – ALU که واحد محاسبات منطقی و ریاضی است

منطق دیجیتال :

در مدار منطقی دیجیتال از المان های الکترونیکی نظیر دیود و ترانزیستور استفاده می شود . از ترکیب چند المان توابع منطقی ایجاد شده که هر کدام منطق خاصی را پیروی می کنند . در این مدارها از دو اصطلاح صفر و یک بسیار استفاده می کنند ، مفهوم این دو اصطلاح بدین شرح است : در یک سیستم تنها چیزی که برای المان های الکتریکی قابل فهم است ، بود یا نبود ولتاژ است چون منطق دیجیتال از این خاصیت تبعیت می کند پس باید دو سطح از ولتاژ را برای درک سیستم تعریف نمود مثل 0 ولت و 24 ولت . در این سیستم سطح ولتاژ 24 ولت ، یک و سطح ولتاژ 0 ولت ، صفر تلقی می شود .

توابع منطقی دیجیتال دارای یک یا چند ورودی و یک خروجی می‌باشد که وضعیت خروجی متناسب با وضعیت ورودی می‌باشد . در مدارهای منطقی یا دیجیتال عناصری وجود دارد که توانایی انجام عملیات بر روی صفر و یکها را دارند که به آنها گیت (Gate) می‌گویند . هفت گیت منطقی دیجیتال موجود می‌باشد : XNOR ، XOR ، NOR ، OR ، NAND ، NOT ، AND

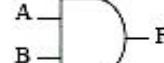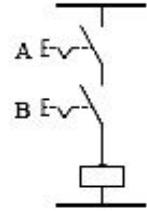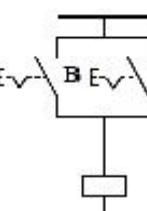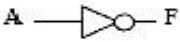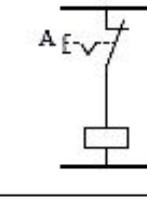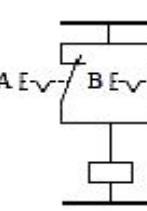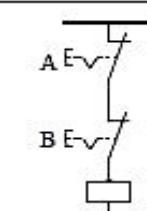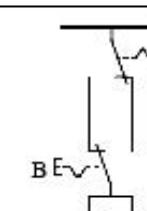عملگر منطقی	جدول صحبت	علامت اختصاری	مدار کلیدی	شکل بلوکی															
AND	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	F	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1			خروجی ها 
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OR	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1			ورودی ها 
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	
NOT	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	F	0	1	1	0			ورودی 									
A	F																		
0	1																		
1	0																		
NAND	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	F	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0			ورودی ها 
A	B	F																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOR	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	F	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0			ورودی ها 
A	B	F																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	
XOR	خروجی ورودی ها <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>A</th><th>B</th><th>F</th></tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </table>	A	B	F	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0			خروجی 
A	B	F																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	

مفهوم بیت :

با ترکیب چند تابع منطقی سلول حافظه تشکیل می شود ، این بدان معنی است که وضعیت صفر و یا یک بودن ورودی یا خروجی را در خود حفظ می کند ، به این سلول حافظه یک بیت گفته می شود .

اعداد را می توان در مبنای عددي مختلف نمایش داد . آشناترین مبنای اعداد ، مبنای ده می باشد . در مبنای ده کلیه اعداد با ترکیبی از اعداد 0 تا 9 حاصل می گردند . از دیگر مبنای عددي رایج می توان به مبنای دو اشاره نمود ، همانند اعداد مبنای ده هر رقم یک عدد در مبنای دو دارای ارزش خاصی می باشد . در این مبنای تنها اعداد صفر و یک موجود می باشند ، مثلا عدد 01101 یک عدد پنج رقمی در مبنای دو می باشد . هر رقم در مبنای دو را یک بیت و هر هشت بیت را یک بایت و هر دو بایت را یک کلمه می نامند .

- به هر 1024 بایت ، یک کیلوبایت می گویند .
- به هر 1024 کیلوبایت ، یک مگابایت می گویند .
- به هر 1024 مگابایت ، یک گیگابایت می گویند .
- به هر 1024 گیگابایت ، یک ترابایت می گویند .
- اعداد صحیح 32 بیتی در حافظه Dword ذخیره می شود .
- اعداد اعشاری 32 بیتی در حافظه Real ذخیره می شود .

جهت بدست آوردن معادل مبنای دو یک عدد ددهدی این عدد را بطور متناوب بر دو تقسیم می کنیم تا جاییکه خارج قسمت نهایی بر دو قابل تقسیم نباشد ، باقیمانده های بدست آمده را از انتهای آنها به ابتدای آنها ارتقا کنیم تا اینها از آخرین خارج قسمت می نویسیم و اینگونه معادل دودویی اعداد بدست می آید :

$$(41) = (?)$$

$$10 \qquad \qquad \qquad 2$$

خارج قسمت 20 و باقیمانده 1	$41 \div 2 \longrightarrow$
خارج قسمت 10 و باقیمانده 0	$20 \div 2 \longrightarrow$
خارج قسمت 5 و باقیمانده 0	$10 \div 2 \longrightarrow$
خارج قسمت 2 و باقیمانده 1	$5 \div 2 \longrightarrow$
خارج قسمت 1 و باقیمانده 0	$2 \div 2 \longrightarrow$

کتابخانه آرایا

چون خارج قسمت بر دو بخش پذیر نیست لذا طبق روش گفته شده معادل باینری عدد را می نویسیم :

$$(41) = (101001)_2$$

جهت تبدیل یک عدد از مبنای دو به مبنای ده می توان هر رقم را در ارزش مکانی خود ضرب نمود و سپس حاصلضربهای بدست آمده را با هم جمع نمود :

$$(101001)_2 = (?)_{10}$$

$$101001 \longrightarrow 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 = 41$$

از دیگر مبنای عددي پرکاربرد مبنای 16 می باشد . یک عدد در مبنای 16 معادل یک عدد دودویی چهار رقمی است . جدول زیر مبنای شانزده و معادل ددهدی و دودویی آن را نشان می دهد .

مبنای ده	مبنای دو	مبنای شانزده
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

جهت تبدیل یک عدد دودویی به عدد مبنای شانزده کافی است از سمت راست اعداد را چهار رقم چهار رقم جدا نموده و سپس معادل مبنای شانزده آنها را جایگزین نماییم .

$$(10001101) = (?)_2 \quad (?)_{16}$$

$$1000, 1101 \iff 8D$$

$$(10001101) = (8D)_2 \quad (?)_{16}$$

جهت تبدیل یک عدد از مبنای شانزده به مبنای دو به جای هر عدد معادل دودویی چهار رقمی آن را جایگزین می کنیم .

$$(A3B) = (?)_{16} \quad (?)_2$$

$$1010, 0011, 1011 \iff A, 3, B$$

$$(A3B) = (101000111011)_2$$

جهت تبدیل یک عدد دودویی به عدد مبنای هشت کافی است از سمت راست اعداد را سه رقم جدا نموده و سپس معادل مبنای هشت آنها را جایگزین نماییم .

مبنای هشت	مبنای دو
0	000
1	001
2	010
3	011
4	100
5	101
6	110
7	111

$$(001101) = (?)_2 \quad (?)_8$$

$$001, 101 \iff 1, 5$$

$$(001101) = (15)_2 \quad (?)_8$$

جهت تبدیل یک عدد از مبنای هشت به مبنای دو به جای هر عدد معادل دودویی سه رقمی آن را جایگزین می کنیم .

$$(23) = (?)_8 \quad (?)_2$$

$$010, 011 \iff 2, 3$$

$$(23) = (010011)_8 \quad (?)_2$$

کد BCD : در BCD هر رقم در مبنای دده‌هی بطور جداگانه به شکل دودویی کد می‌شود . هر رقم در چهار بیت کد می‌شود ، چون بزرگترین رقم دسیمال یعنی ۹ در باینری چهار رقمی است .

اعداد صحیح Integer : INT عدد صحیح شانزده بیتی می‌باشد ، بیت پانزدهم نشان دهنده علامت عدد است . اگر صفر باشد عدد مثبت و اگر یک باشد عدد منفی می‌باشد . بازه این اعداد بین -32768 تا $32767 +$ می‌باشد .


فلیپ فlap :

کوچکترین عنصر حافظه در یک مدار ترتیبی را فلیپ فlap قادر است مادامیکه ورودیهاش تغییر نکرده و جریان تغذیه آن نیز قطع نشده باشد ، یک مقدار را بمدت نامحدود حفظ نماید . انواع مختلفی از فلیپ فlap وجود دارد که عبارتند از : فلیپ فlap نوع D ، فلیپ فlap نوع JK ، فلیپ فlap نوع RS ، فلیپ فlap کاربردی در PLC فلیپ فlap RS می‌باشد ، به بررسی این فلیپ فlap خواهیم پرداخت .

فلیپ فlap RS :

جدول درستی و نمای شماتیکی این فلیپ فlap بصورت زیر است :

S	R	Q (t + 1)
0	0	Q(t) بدون تغییر
0	1	0
1	0	1
1	1	غیرقابل پیش بینی

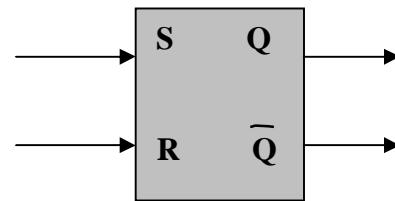

کتابخانه آریا

فصل دوم

کتابخانه آریا

PLC مفاهیم

در این فصل مفاهیم اولیه PLC را بررسی می‌کنیم و زبان‌های برنامه‌نویسی و واحدهای تشکیل دهنده آن را معرفی خواهیم کرد . در حقیقت فصل حاضر مقدمه بحث اصلی این مجموعه که آموزش PLC است ، می‌باشد .

پیشرفت‌های چشمگیر فناوری نیمه هادی در زمینه ساخت ریزپردازنده و حافظه‌های با حجم بالا امکان ساخت کنترل کننده‌های منطقی الکترونیکی برنامه‌پذیر را فراهم آورد . در این کنترل کننده‌ها برخلاف کنترل کننده‌های مبتنی بر قسمت‌های الکترومکانیکی ، برای تغییر منطقی کنترل کافی است بدون تغییری در سیم کشی یا قطعات ، فقط برنامه کنترل را تغییر دهیم . در اینصورت می‌توانیم از یک کنترل کننده منطقی برنامه‌پذیر هرچهار که خواسته باشیم استفاده نماییم .

مزایای استفاده از کنترل کننده‌های منطقی برنامه‌پذیر :

۱ – استفاده از PLC حجم تابلوهای فرمان را کاهش می‌دهد .

۲ – استفاده از PLC موجب صرفه جویی فرآوان در هزینه می‌گردد .

۳ – استهلاک مکانیکی ندارد بنابراین علاوه بر طول عمر بیشتر ، نیازی به سرویس و تعمیرات دوره‌ای ندارد .

۴ – مصرف انرژی PLC بسیار کمتر از مدارهای رله‌ای است .

۵ – PLC نویزهای صوتی و الکتریکی ایجاد نمی‌کند .

۶ – عیوب یابی مدارات کنترل با PLC سریع و آسان است و معمولاً PLC خود دارای برنامه عیوب یابی می‌باشد .


PLC‌ها مبتنی بر میکروپروسسور هستند و با داشتن اجزایی مانند زمان سنج ، شمارنده و ثبات انتقالی ، کنترل فرآیندهای پیچیده را آسان می‌سازند . PLC‌ها کامپیوترهای تک منظوره‌ای هستند که از سه بخش تشکیل شده‌اند : ورودی ، حافظه و پردازش . اطلاعات ورودی از طریق سنسورها دریافت و در حافظه ذخیره می‌گردد ، این اطلاعات با توجه به فرامین موجود در حافظه پردازش شده و سپس خروجی‌ها به نحوی مناسب ساخته می‌شوند . هر PLC دارای زبان برنامه‌نویسی خاص خود بوده که رابط بین کاربر و سخت افزار PLC می‌باشد . مهمترین روش‌های برنامه‌نویسی عبارتند از : روش نرdbانی ، روش فلوچارتی ، روش لیست جملات .

کتابخانه آریا

برنامه‌نویسی به روش نرdbانی :


از آنجا که تمام نقشه‌های کنترل و فرمان منطقی قبل از ظهور PLC‌ها بصورت نرdbانی و یا چیزی شبیه به آن تهیه و طراحی می‌شد ، لذا سازندگان PLC این روش برنامه‌نویسی را بعنوان یکی از روش‌های ممکن برنامه‌نویسی انتخاب نمودند . در این روش آن دسته از عناصر نرdbانی که تابع یا عمل خاص و پیچیده‌ای را انجام می‌دهند برای سهولت با یک جعبه نمایش داده می‌شوند . دستورات نوشته شده به روش نرdbانی بترتیب از چپ به راست و از بالا به پایین انجام می‌گردند .

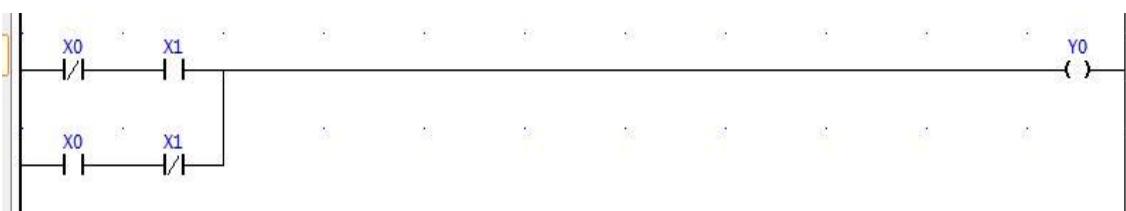میتوان اینگونه بیان داشت که این زبان براساس نقشه‌های مدار فرمان ، طراحی شده است .



برنامه‌نویسی به روش فلوچارتی یا نمایش جعبه‌ای تابع :

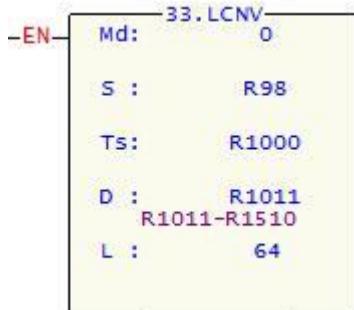در این روش برنامه بصورت بلوکی نوشته شده که در آن هر بلوک بیانگر یک عملگر می‌باشد ، بدین ترتیب برنامه‌های نوشته شده به روش فلوچارتی عبارتند از یک سری جعبه که به یکدیگر متصل گردیده‌اند . این روش معمولاً بطور مستقل کاربرد چندانی ندارد و اغلب برای عیوب یابی و یا شناخت منطق کنترل سیستم بسیار مفید است . این زبان براساس مدارهای الکترونیک و دیجیتال طراحی شده است .



برنامه نویسی به روش لیست جملات:

00010M	ORG	TD	X2
00011M	AND	M5	
00012M	LD	M5	
00013M	AND	X2	
00014M	ORLD		
00015M	RST()	M5	

در این روش هر عمل منطقی توسط یک جمله یا عبارت مناسب نوشته می شود . نکته قابل توجه در این روش برنامه نویسی آن است که هر PLC دارای کد دستورات منحصر بفردی می باشد که این دستورات به نوع CPU بکار رفته بستگی دارد . این زبان براساس زبان برنامه نویسی کامپیوتر ایجاد شده است . زبان برنامه نویسی در حالت لیست جملات مثل زبان بیسیک یا اسمنبلی بوده و نوشتاری است . روش لیست جملات نیازهای گرافیکی بسیار کمتری نسبت به

دو روش قبل دارد ، لذا نوع و تعداد دستورات قابل درک و اجرا در این روش بیشتر از روش های نزدبانی و فلوچارتی می باشد . به همین دلیل برنامه هایی که به روش نزدبانی یا فلوچارتی نوشته می شود معمولاً قابل تبدیل به لیست جملات می باشد ، در حالیکه عکس این قضیه همواره ممکن نیست . در برنامه نویسی به روش لیست جملات هر چند خط برنامه که عمل خاصی را انجام می دهد یک Segment می گویند .

عبارت یا Statement :

یا هر خط از برنامه نوشته شده به روش لیست جملات ، سطري از برنامه است که معمولاً دارای دو بخش زیر است :

عملگر یا Operation : به عمل منطقی که در عبارت صورت می گیرد ، عملگرهای مهم عبارتند از : NOT ، OR ، AND

عملوند یا Operand : به قسمتی از عبارت گفته می شود که قرار است یک عمل منطقی (عملکرد) در مورد آن اجرا شود مانند ورودی ها ، خروجی ها . عملوند خود شامل دو بخش آدرس عملوند و نوع عملوند است . نوع عملوند ، همان ورودی ها ، خروجی ها و غیره هستند و آدرس عملوند ، محل عملوند را مشخص می نماید .

انواع PLC :

PLC ها از لحاظ ساخت افزاری به دو گونه کلی در دسترس می باشند :

الف : کامپکت (یکپارچه) : PLC یکپارچه خودکفاست . یعنی سخت افزار آن ، منبع تغذیه ، CPU و تعداد محدودی ورودی و خروجی را بصورت یک بسته یکپارچه شامل می شود . این نوع PLC مختصتر ، ساده تر و ارزان تر و دارای عملکردی محدودتر از گونه دیگر می باشد .

ب : مازولار : PLC مازولار از کنار هم قرار گرفتن مازول های مختلف ، مانند مازول منبع تغذیه ، مازول CPU ، مازول های ورودی و خروجی ، کارت های شبکه ساخته می شوند .

پردازنده CPU :

این واحد اساسی ترین قسمت PLC می باشد . واحد پردازنش ، یک ریزپردازنده است و مجموعه اعمال و محاسبات منطقی را انجام می دهد و ارتباط بین واحدهای مختلف را برقرار می سازد . در واحد پردازنش عناصر دیگری مثل شمارنده ها و تایمرباکس تعريف شده اند . اغلب CPU ها مجهز به یک باتری پشتیبان هستند ، بنابراین اگر تغذیه ورودی قطع شود و متعاقباً منبع تغذیه نتواند ولتاژ سیستم را تامین کند ، باتری پشتیبان برنامه ذخیره شده در RAM را حفظ می کند .

ماژول های ورودی و خروجی :

ماژول ورودی بصورت الکترونیکی چهار کار اصلی را انجام می دهد ، او لا این ماژول حضور یا عدم حضور سیگنال الکتریکی در تمام ورودی ها را بررسی می کند . ثانیا این ماژول سیگنال مربوط به وصل بودن را از نظر الکتریکی به سطح DC که توسط مدارات الکتریکی ماژول I/O قابل استفاده باشد ، تغییر می دهد . ثالثا این ماژول جداسازی الکترونیکی را جدا کردن خروجی ماژول ورودی از ورودی اش بصورت الکترونیکی انجام می دهد .

در نهایت این ماژول سیگنالی را که توسط CPU PLC قابل تشخیص است ، ایجاد می کند . ماژول خروجی بگونه ای عکس ماژول ورودی عمل می نماید . یک سیگنال DC که از CPU ارسال می گردد ، در هر ماژول خروجی به سیگنال الکتریکی با سطح ولتاژ مناسب بصورت AC یا DC که توسط دستگاه ها قابل استفاده باشد ، تبدیل می گردد .

منبع تغذیه :

منبع انرژی الکتریکی که معمولاً استفاده می شود ، منبع جریان متناوب 220 ولت با فرکانس 50 الی 60 هرتز می باشد . از آنجا که اغلب PLC ها با ولتاژهای 5 ، - 5 و 24 ولت کار می نمایند لذا هر PLC باید مجهز به مدارهایی باشد که بتواند این تبدیل ولتاژها را انجام دهد . این تبدیل با استفاده از یک منبع تغذیه داخلی انجام می شود .

برنامه ریز : PLC

برای نوشتن برنامه در PLC از وسیله‌ای بنام PG (Programmer) برنامه ریز دستی استفاده می‌شود. امروزه برای نوشتن برنامه PLC عمدهاً از دستگاه کامپیوتر استفاده می‌شود زیرا کاربرها با کامپیوتر و دکمه‌های آن آشنایی کافی داشته و دستگاهی چند منظوره است که با نصب نرم افزار مربوط به PLC، به راحتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

حافظه : PLC

حافظه PLC معمولاً از دو قسمت تشکیل شده است:

یک قسمت در دسترس استفاده کننده بوده و مخصوص نوشتن برنامه کنترل می‌باشد، این قسمت قابل پاک کردن و تغییر است و معمولاً از نوع RAM می‌باشد. قسمت دیگر حافظه سیستم است که مربوط به نحوه عملکرد مدارات داخلی PLC می‌باشد و معمولاً استفاده کننده از سروکاری با آن نداشته و توسط کمپانی سازنده پر می‌شود. این قسمت به راحتی قابل پاک کردن و تغییر نیست و معمولاً از نوع EPROM یا EEPROM می‌باشد.

اجرای متناوب و چرخشی برنامه :

مجموعه دستورالعمل هایی که کاربر جهت کنترل سیستمی در PLC، به کمک نرم افزار ایجاد می‌کند را برنامه کاربر می‌گویند. سرعت اجرای برنامه و عملیات آن به عملکرد CPU، سرعت آن و همچنین حجم برنامه، تعداد I/O و ارتباطات بستگی دارد. روش معمول اجرای برنامه در PLC بدین ترتیب است که تمامی ورودی‌ها خوانده می‌شوند، برنامه کاربر پردازش می‌شود و خروجی‌ها را ایجاد می‌نماید، سپس تمامی خروجی‌ها اعمال می‌شوند. بدین ترتیب به یک چرخه، پیمایش (Scan) و به مدت انجام آن، زمان چرخه (Cycle Time) گفته می‌شود.

کوپل کننده‌های نوری :

جهت حفاظت مدارات داخلی PLC و جلوگیری از نویزهایی که معمولاً در محیط‌های صنعتی وجود دارند، ارتباط ورودی‌ها با مدارات داخلی PLC توسط کوپل کننده‌های نوری (Opto Coupler) انجام می‌گردد. در داخل PLC ایزولاسیون الکتریکی توسط آپتوکوپلر انجام می‌شود.

کتابخانه آریا

فصل سوم

کتابخانه آریا

مفاهیم ساخت افزار

FATEK

اولین کنترل کننده منطقی برنامه پذیر در سال 1969 و در راستای کاهش زمان توقف خطوط تولید ، به وسیله کارخانه اتومبیل سازی General Motors بکار گرفته شد . کمپانی FATEK یکی از بزرگترین تولیدکنندگان PLC در تایوان از سال 1992 فعالیت خود را آغاز نمود . از جمله خصوصیات این کمپانی کیفیت و قابلیت بالای آن می باشد . این کمپانی با تولید سری FB در سال 1992 کار خود را آغاز نمود و در سال 2003 ، نسل جدید PLC های خود با نام سری FBs که از تکنولوژی جدید System On Chip آشنا می شود . در ابتدا مفاهیم سخت افزاری مورد بحث قرار می گیرد و در خواندن گرامی با مفاهیم سخت افزاری و نرم افزاری PLC FATEK آشنا می شود . در ابتدا مفاهیم سخت افزاری مورد بحث قرار می گیرد و در ادامه به مفاهیم نرم افزاری پرداخته می شود . در فصل آینده برنامه نویسی FATEK و کار با توابع برنامه نویسی ، بیان خواهد شد .

سخت افزار :

FATEK PLC های از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

- 1 - منبع تغذیه (Power Supply)
- 2 - برد اصلی (Main board)
- 3 - واحد ورودی / خروجی (Input / Output)

منبع تغذیه :


این نوع PLC دارای سه نوع تغذیه 220VAC ، 24VDC و 12VDC می باشد که برد تغذیه ، ولتاژ ورودی را به ولتاژ (5VDC یا 12VDC) جهت استفاده ریزپردازنده و واحدهای ورودی و خروجی تبدیل می نماید و همچنین وظیفه ایزوله نمودن ولتاژ مورد استفاده در PLC را ، از برق موجود در سیستم به عهده دارد و بدین ترتیب اینمی سیستم را در برابر نویز و نوسانات ولتاژ ورودی افزایش می دهد . علاوه بر این ، تمام واحدهای تغذیه در این PLC ، یک خروجی 24VDC نیز در اختیار کاربر قرار می دهند .

برد اصلی :

واحد پردازنده مرکزی : ریزپردازنده با در نظر گرفتن وضعیت ورودی ها ، برنامه موجود در حافظه را اجرا می نماید و براساس آن به واحد خروجی دستور فعال کردن خروجی های موردنظر را می دهد .

حافظه : جهت ذخیره سازی برنامه و اطلاعات از آن استفاده می شود . ظرفیت حافظه برنامه نویسی Fatek ، Word 20k می باشد . انواع حافظه موجود در PLC عبارت است از :

- الف : حافظه سیستم عامل PLC : حافظه فقط خواندنی جهت ذخیره سازی الگوریتم عملکرد PLC استفاده می گردد .
- ب : حافظه اطلاعات : حافظه خواندنی / نوشتنی جهت ذخیره اطلاعات لازم در طول اجرای برنامه و همچنین اطلاعات مربوط به ابزارهای برنامه نویسی مانند تایمرها ، شمارندها ، و رله های داخلی می باشد .
- ج : حافظه جهت ذخیره سازی برنامه : این حافظه جهت نگهداری برنامه در داخل PLC استفاده می شود . این حافظه بصورت CMOS بوده و در صورت قطع برق محتويات آن توسط باتری پشتيبان حفظ خواهد شد . باتری پشتيبان اين PLC از نوع ليتيوم با حداکثر طول عمر 10 سال می باشد . همچنین اين PLC دارای يك Flash Rom جدآگانه اي است که می تواند به صورت اختياری برای ذخیره برنامه و اطلاعات ، مورد استفاده قرار گيرد و دارای 64Kword حافظه می باشد .
- د : پورت ارتباطی : جهت انتقال برنامه از کامپیوتر به PLC و برعکس و همچنین جهت ارتباط PLC با HMI از آن استفاده می شود .

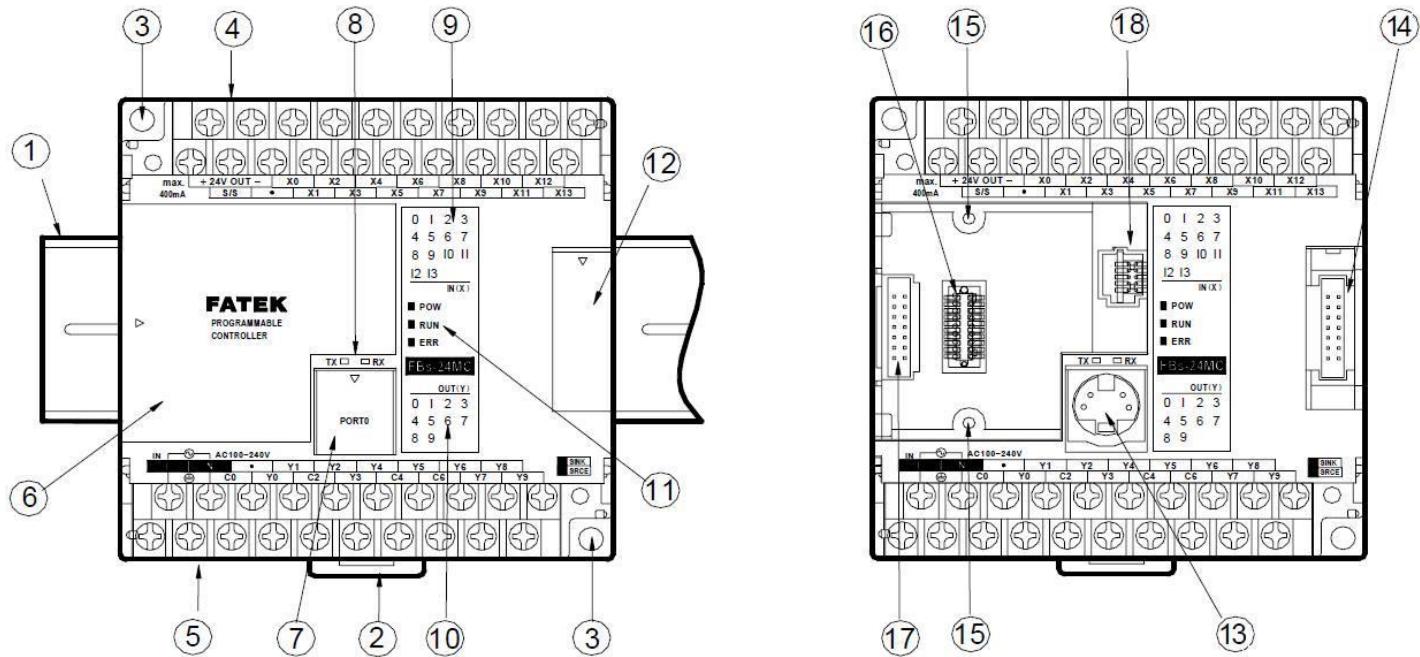

کایانه آریا

- 1 - ریل با عرض 35 میلی متر
- 2 - نگهدارنده PLC بر روی ریل
- 3 - محل بستن پیچ محکم کننده PLC بر روی تابلو
- 4 - ترمینال های خروجی 24VDC و ترمینال های ورودی های PLC
- 5 - ترمینال های ورودی تغذیه 220VAC و ترمینال های خروجی های PLC
- 6 - پوشش استاندارد PLC بدون برد ارتباطی
- 7 - پوشش محل اتصال کابل ارتباطی PLC به کامپیوتر
- 8 - نمایشگر حالت ارسال و دریافت اطلاعات به و از PLC
- 9 - نمایشگر ورودی های PLC
- 10 - نمایشگر خروجی های PLC
- 11 - نمایشگر وضعیت سیستم (ERROR, STOP, RUN)
- 12 - پوشش محل ارتباط مازول های گسترش
- 13 - محل اتصال کابل ارتباطی PLC به کامپیوتر (استاندارد RS232 و USB)
- 14 - محل اتصال مازول گسترش (این اتصال توسط کابل مازول گسترش انجام می شود)
- 15 - سوراخ پیچ برای اتصال برد ارتباطی
- 16 - کانکتور جهت اتصال مازول ارتباطی به PLC (برای مازول های CB2, CB5, CB22, CB25)
- 17 - کانکتور جهت اتصال مازول ارتباطی به PLC (برای مازول های CM25, CM22, CM55, CM25E, CM55E)
- 18 - محل اتصال حافظه خارجی

: PLC های نمایشگر وضعیت LED

POW : این LED قرمز رنگ هنگام اتصال تغذیه PLC ، بصورت ممتد روشن می ماند .

RUN : هرگاه PLC در حالت STOP باشد ، این LED سبز رنگ هر دو ثانیه یکبار چشمک می زند و هرگاه PLC در حالت RUN باشد ، هر 0.25 ثانیه یکبار چشمک می زند .

ERR : هرگاه PLC به طریقی دچار خطا شود ، این LED قرمز رنگ ، چشمک می زند .

فروجی


خروجی ها در سه نوع رله ای ، ترانزیستوری (مربوط به وسایل خروجی DC) و تریاکی (مربوط به وسایل خروجی AC) ساخته می گردند که برای حفاظت در برابر اضافه جریان به فیوز مجهز می باشند .

الف : رله ای : در این نوع ، فرمان CPU یک رله را فعال می کند و از طریق کنتاکت این رله ، خروجی فعال می شود . از مزیت های این نوع خروجی می توان به توانایی آن در قطع و وصل خروجی های DC و AC با جریان دو آمپر ، همچنین به استقامت آن در برابر شوک های حاصل از بارهای القایی اشاره کرد . سرعت خروجی های رله ای کند و به دلیل مکانیکی بودن عملکرد رله دارای محدودیت قطع و وصل می باشد .

ب : ترانزیستوری : در این نوع فرمان CPU یک ترانزیستور را فعال می کند و از طریق آن وسیله خروجی فعال می گردد . از مزیت های این نوع خروجی می توان به سرعت بالا و تعداد نامحدود قطع و وصل آن خروجی در برابر شوک های ناشی از قطع و وصل بارهای سلفی و جریان های بالا بسیار حساس می باشد و همچنین تنها برای قطع و وصل بارهای DC قابل استفاده می باشد . اگر خروجی ترانزیستوری NPN باشد ، به آن خروجی Sink و اگر PNP باشد به آن Source می گویند .

ج : تریاکی : مانند نوع ترانزیستوری می باشد ولی تنها در مورد بارهای AC قابل استفاده است .

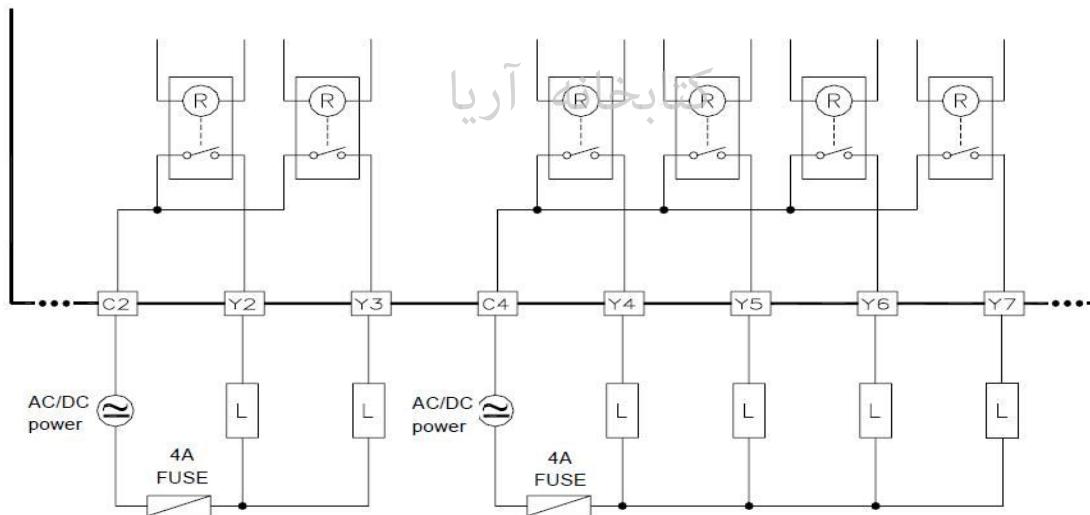خروجی ها با حرف Y نمایش داده می شوند و هر دو یا چهار خروجی ، دارای یک خروجی مشترک با هم می باشند که با حرف C نشان داده می شوند .



ورودی های دیجیتال در دیجیتال 256 تا 256 عدد قابل افزایش است .

خروجی های دیجیتال نیز تا 256 عدد قابل افزایش است .

حداکثر تا 32 مژول (دیجیتال و آنالوگ) را می توان به CPU اصلی اضافه کرد .

وروودی ها و خروجی های آنالوگ نیز ، هر کدام تا 64 عدد قابل افزایش هستند .

وروودی ها با حرف X نمایش داده می شوند ، ترمیнал مشترک ورودی ها به روی PLC با عبارت S/S مشخص شده است .

هرگاه S/S به +24 S/S متصل شود ، پالس های منفی برای ورودی ها ، معادل یک در نظر گرفته شده و هرگاه 24-S/S به S/S متصل شود ، پالس های مثبت برای ورودی ها ، معادل یک در نظر گرفته می شود .

پاسخ زمانی PLC :

نحوه انجام عملیات در سیستم PLC بصورت زیر است :

- PLC تمام ورودی ها را بررسی می کند ، ورودی هایی که وصل هستند از نظر PLC معادل یک و کلیدهایی که قطع هستند معادل صفر در نظر گرفته می شوند .
- CPU برنامه موجود در حافظه را خط به خط خوانده و اجرا می کند .
- PLC پس از پایان اجرای برنامه ، وضعیت خروجی ها را به واحد خروجی می فرستد .
- این سیکل مجدد از شماره یک آغاز می شود .


کل زمان انجام مراحل فوق را Scan Time می نامند . چنانچه این زمان بیشتر از ۰/۲۵ ثانیه گردد ، نشان دهنده این مطلب می باشد که یکی از قسمت های PLC دچار اشکال شده است . بنابراین تایمر Watch Dog عمل می نماید و تمامی خروجی ها را غیرفعال می کند تا عملکرد اشتباه PLC منجر به حادثه نگردد . این زمان پیش فرض ، از طریق تابع ۹۰ قابل تغییر است .

(ابط برنامه نویسی) :


روش برنامه نویسی ، استفاده از کامپیوترهای شخصی و یا رومیزی و نرم افزار ویژه برنامه نویسی (WinProladder) می باشد . بنابراین کاربر از طریق کامپیوتر می تواند مستقیم برنامه موجود در حافظه PLC را مشاهده و تغییر دهد و یا ابتدا برنامه را در داخل کامپیوتر شخصی بنویسد و سپس در موقع مناسب آن را به PLC منتقل نماید . هرگاه برنامه در حالت RUN قرار گیرد ، برنامه اجرا می گردد . برخی قابلیت های نرم افزار برنامه نویسی Fatek (WinProladder) بشرح زیر می باشد :

- 1 - امکان نوشتن برنامه بصورت Offline و ذخیره آن بصورت یک فایل جهت دسترسی دوباره به برنامه فوق
- 2 - مشاهده اجرای یک برنامه در حال کار روی PLC
- 3 - مشاهده اجرای یک برنامه در حال کار بدون استفاده از PLC (محیط شبیه ساز)
- 4 - قابلیت قطع و وصل هر ورودی ، فعال و غیرفعال کردن هر خروجی در هین اجرای برنامه
- 5 - امکان تغییر برنامه در حال اجرا
- 6 - امکان نظارت و تغییر حالت ورودی ها ، خروجی ها و حافظه داخلی PLC از طریق صفحه مانیتورینگ
- 7 - تهیه نسخه چاپی از برنامه ، پیکربندی ورودی ها و خروجی ها ، جداول تنظیم کننده ، توضیحات و
- 8 - امکان پیدا کردن سریع هر ورودی یا خروجی دلخواه در برنامه و جایگزین نمودن آنها
- 9 - امکان قراردادن توضیحات اضافی در برنامه
- 10 - قابلیت چک کردن برنامه از لحاظ خطای برنامه نویسی
- 11 - امکان قراردادن رمز برای کل برنامه یا فقط زیر برنامه ها
- 12 - مدیریت پروژه با دسته بندی قسمت های مختلف برنامه
- 13 - امکان اتصال PLC و PC با روش های متنوع (Modem ، Ethernet ، RS232)


ذاتچاله آریا

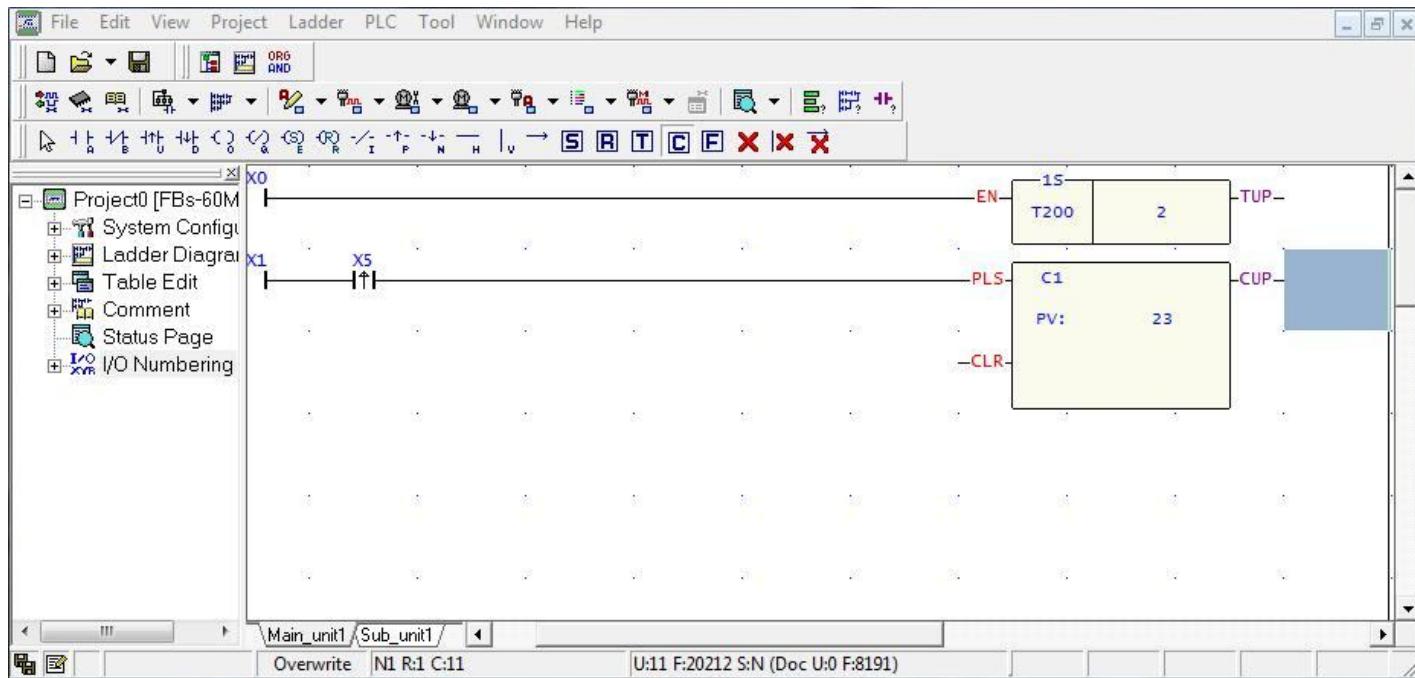

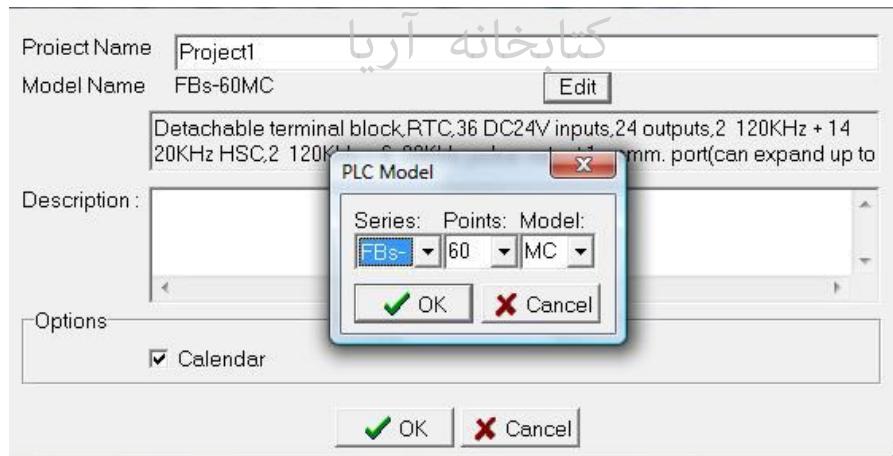
برای شروع بعد از وارد شدن به برنامه WinProladder ، از منوی File گزینه New Project را انتخاب کنید . در پنجره که باز می شود ، نام پروژه مورد نظر خود را بنویسید و با کلیک بر روی Edit ، مدل PLC مورد استفاده خود را وارد نموده و OK کنید .



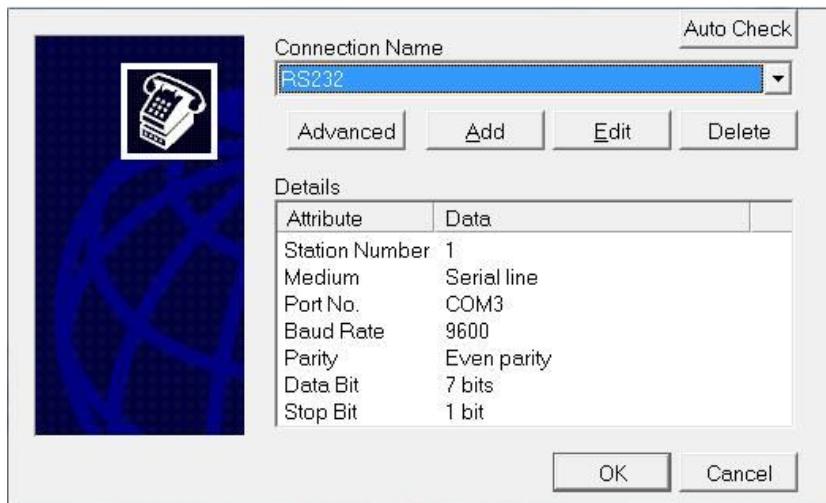برای اینکه برنامه ای را که در نرم افزار نوشته اید ، در PLC ذخیره کنید ، از منوی File Save As گزینه را انتخاب کنید . پنجره ای باز می شود که در آن می توانید نوع ارتباط PLC با PC را تنظیم نمایید . اگر از مشخصات پورت مطلع نیستید ، به روی گزینه Auto Check در پنجره باز شده کلیک کنید تا بصورت خودکار مشخصات پورت مورد استفاده شما ، مشخص شود .



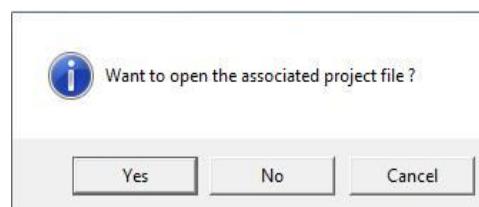برای راه اندازی PLC، پس از Online شدن، از منوی Run PLC، گزینه PLC را انتخاب نموده و یا کلید F9 را فشار دهید.
نحوه خواندن برنامه از روی PLC:
برای انجام این کار، از منوی File گزینه Open را انتخاب نمایید. سپس پنجره زیر ظاهر خواهد شد.




در این مرحله گزینه No را انتخاب نمایید. در پنجره بعد، پس از انتخاب OK، برم افزار شروع به برقراری ارتباط با PLC نموده و در صورت عدم وجود رمز عبور، برنامه را در اختیار شما قرار می دهد.

شبیه سازی برنامه بدون استفاده از PLC :

پس از نوشتن برنامه خود، برای شروع شبیه سازی، از منوی PLC، گزینه Simulation را انتخاب کرده و برنامه نوشته شده را از گزینه Run PLC راه اندازی کنید. بیشتر توابع در این قسمت شبیه سازی می شوند اما توابع با کاربری پیشرفته که امکان شبیه سازی ندارند با رنگ زرد نمایش داده می شوند. در این حالت اتصال HMI به کامپیوتر نیز وجود دارد. به این ترتیب که پس از راه اندازی Simulation، از منوی PLC، گزینه

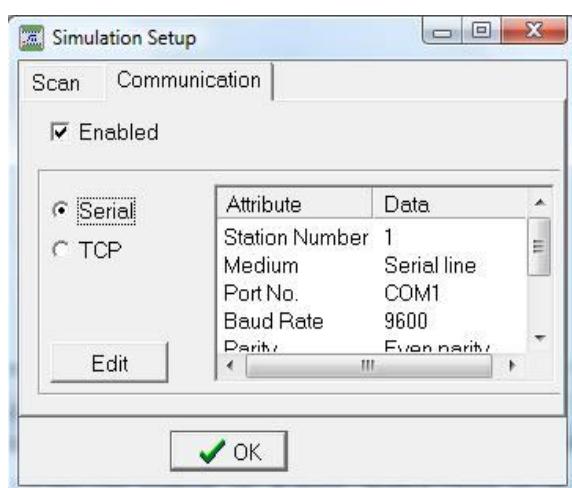Setup Simulation را انتخاب کرده و وارد قسمت Communication در پنجره ظاهر شده می شویم. با تیک زدن گزینه Enabled، تنظیمات پورت کامپیوتر ظاهر می شود که باید با تنظیمات پورت HMI منطبق باشد و در قسمت Port No، شماره Com Port کامپیوتر که به HMI متصل است، قرار داده می شود.



رمز گذاری (Password)

برای جلوگیری از بازشدن برنامه از داخل کامپیوتر یا از داخل PLC توسط نرم افزار ، برای برنامه خود ، اسم رمز بگذارید تا امکان دسترسی به برنامه فقط برای افرادی که اسم رمز را دارند ، میسر باشد . برای این کار به ترتیب زیر عمل کنید :

Project > Project Setup > Password

در پنجره ظاهر شده ، رمز مورد نظر خود را در قسمت New Password وارد کرده و مجدداً در قسمت Confirm Password وارد کنید . اگر گزینه Protect Sub Program Only را تیک بزنید ، تنها از زیر برنامه های حفاظت شده و دسترسی به برنامه اصلی برای همه میسر خواهد بود . در ضمن بدون داشتن رمز عبور می توان برنامه رمزدار را به داخل PLC انتقال داده و راه اندازی نمود .

نوع دیگری از حفاظت برای برنامه ، گذاشتن Program ID برای برنامه و PLC ID برای PLC (تنها در حالت متصل به PLC و Online) است . به این ترتیب ، برنامه مورد نظر تنها در PLC ای Run می شود که PLC ID با Program ID یکی باشد . برای تعیین Program ID و PLC ID به ترتیب زیر عمل کنید :

Project > Project Setup > Program ID

Project > Project Setup > PLC ID



کتابخانه آریا

فصل چهارم

کتابخانه آریا

مغاهیم نرم افزار و
تواجع برنامه نویسی

زبان ماشین مجموعه ای از کدهای باینری می باشد که تنها برای ریزپردازنده قابل درک است . از این رو برنامه نویسی با آن برای مهندسین دشوار می باشد . جهت سهولت در امر برنامه نویسی ، شرکت های سازنده PLC نیز هر کدام از زبان های سطح بالا خاص خود بهره می گیرند . در سال 1988 کمیته بین المللی الکترونیکال IEC را به جهت شبیه ساختن زبان های برنامه نویسی در PLC منتشر ساخت . با وجود این هنوز به دلایل بسیاری سازنده‌گان PLC از زبان های مختص به خود استفاده می نمایند . در فصل مفاهیم PLC در مورد زبان های برنامه نویسی مختلف صحبت شد زبان برنامه نویسی PLC از طریق نرم افزار WinProladder ، ترکیبی از نردبانی و فلوچارتی است .

دیاگرام نردبانی :

برای جایگزین ساختن یک سیستم کنترل مبتنی بر رله با یک PLC نیاز به تبدیل مدارهای فرمان با زبان برنامه نویسی PLC می باشد . استفاده از زبان LD ، این تبدیل را بسیار ساده می نماید . دیاگرام نردبانی از دو خط موازی تشکیل شده است که نشان دهنده خطوط تغذیه مدار می باشند و خطوط افقی که مانند پله های نردبانی می باشند ، خطوط برنامه هستند . هنگام نوشتن برنامه به زبان LD موارد زیر را به خاطر بسپارید :


- 1** - هر خط از برنامه وظیفه خاصی را به عهده دارد .
- 2** - در PLC برنامه از از سمت چپ به راست و از بالا به پایین اجرا می گردد و بعد از اجرای کامل برنامه ، اجرای آن دوباره از سر گرفته می شود .
- 3** - هر خط برنامه با تعدادی کنتاکت باز و یا بسته آغاز و با یک یا چند بویین رله به انتهای می رسد . این رله ها می توانند کمکی و یا خروجی باشند
- 4** - کنتاکت ها در وضعیت عادی خود در برنامه نشان داده می شوند . عبارت دیگر کنتاکت های داخلی با فرض غیرفعال بودن رله ها نمایش داده می شوند .
- 5** - از کنتاکت های یک رله می توان در خطوط مختلف برنامه استفاده نمود
- 6** - هر کدام از کنتاکت های ورودی و رله های خروجی دارای آدرس منحصر به فرد می باشند . عنوان مثال : 40MA-40FBs دارای 24 ورودی و 16 خروجی می باشد که آدرس آنها به ترتیب ذیل است :

ورودی ها : X0 ~ X23


خروجی ها : Y0 ~ Y15



نوار المان ها :

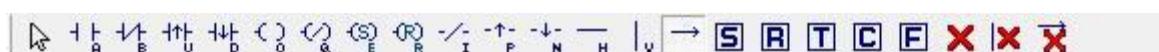


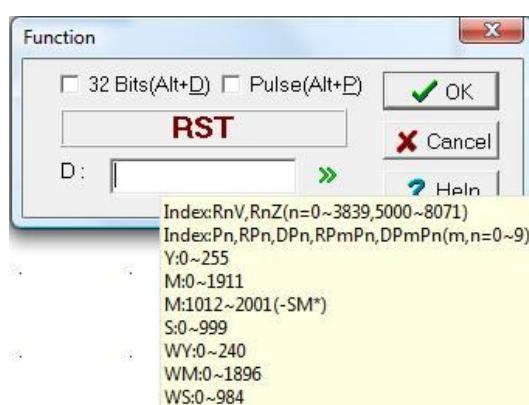برای استفاده از این آیتم ها ، ابتدا به روی آنها کلیک کرده تا انتخاب شوند . سپس به روی پنجره دیاگرام نردبانی کلیک کنید و ورودی یا خروجی مربوط را وارد کنید ، یا می توانید مستقیم از طریق صفحه کلید حرف مربوط به هر المان را که در زیر آن آمده است ، به پنجره دیاگرام نردبانی وارد کنید . اگر نشانه گر موس را به روی پنجره باز شده نگهدارید ، تمام المان هایی که می توان در آن قسمت وارد کرد نمایش داده می شود .




کنکات باز ورودی	
کنکات بسته ورودی	
کنکات ورودی که تنها لحظه ایجاد پالس بالارونده به خروجی فرمان می دهد (هرگاه پالس از 0 به 1 تغییر کند)	
کنکات ورودی که تنها لحظه ایجاد پالس پایین رونده به خروجی فرمان می دهد (هرگاه پالس از 1 به 0 تغییر کند)	
کنکات باز خروجی	
کنکات بسته خروجی	
کنکات Set کننده خروجی (latch می کند)	
کنکات reset کننده خروجی (latch می کند)	
این المان شرایط قبل خود را معکوس می کند (Not)	
هرگاه جلوی کنکات ورودی قرار گیرد ، باعث می شود که فرمان ورودی ها تنها در لحظه بالارونده پالس به خروجی اعمال شود	
هرگاه جلوی کنکات ورودی قرار گیرد ، باعث می شود که فرمان ورودی ها تنها در لحظه پایین رونده پالس به خروجی اعمال شود	
خط افقی کوتاه	
خط عمودی	
خط افقی طولانی	
المان مورد نظر را Set می کند (به یک بازنشانی می کند)	
المان مورد نظر را Reset می کند (به صفر بازنشانی می کند)	
تایمر	
کانتر (شمارنده)	
سایر توابع برنامه نویسی	

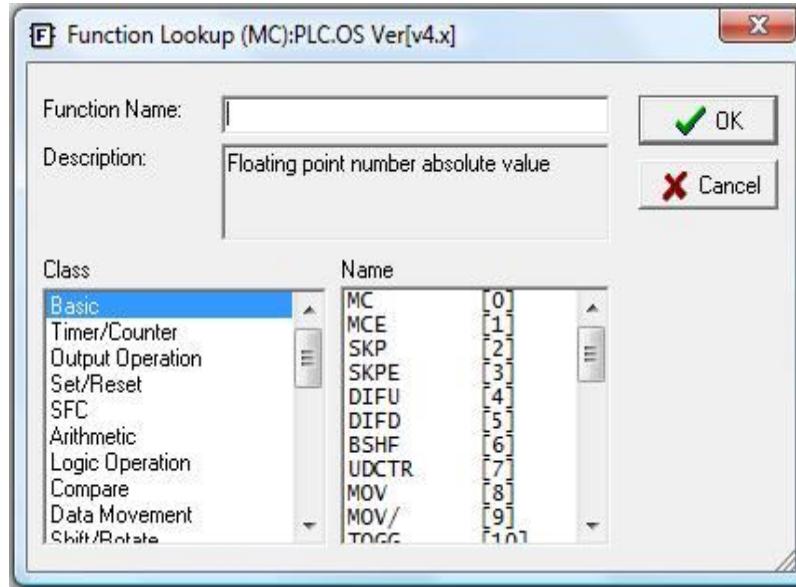نرم افزار دارای حدود 220 تابع در دسته های مختلف عملیات منطقی ، ریاضی ، ارتباطات ، مقایسه ای و می باشد . این توابع از طریق آیکون  در منوی Ladder قابل دسترسی هستند . پس از فشردن این آیکون ، سپس کلیک به روی صفحه برنامه نویسی ، صفحه زیر ظاهر می گردد .



برای انتخاب تابع موردنظر ، ابتدا از قسمت Class ، دسته بندی مرتبط با تابع را انتخاب کرده ، سپس از قسمت Name ، تابع را انتخاب می کنیم . همچنین می توان در قسمت Function Name ، نام تابع یا شماره آن را تایپ کرد . پس از OK کردن ، پنجره ای باز می شود که رجیستر یا بیت دلخواه برای انجام عملیات را وارد خانه های خالی می کنیم . اگر نشانگر موس را برای چند لحظه به روی این خانه های خالی نگه دارید ، تمام بازه های رجیستری و اعداد ثابت قابل استفاده در آن خانه نمایش داده می شود .


کتابخانه آریا

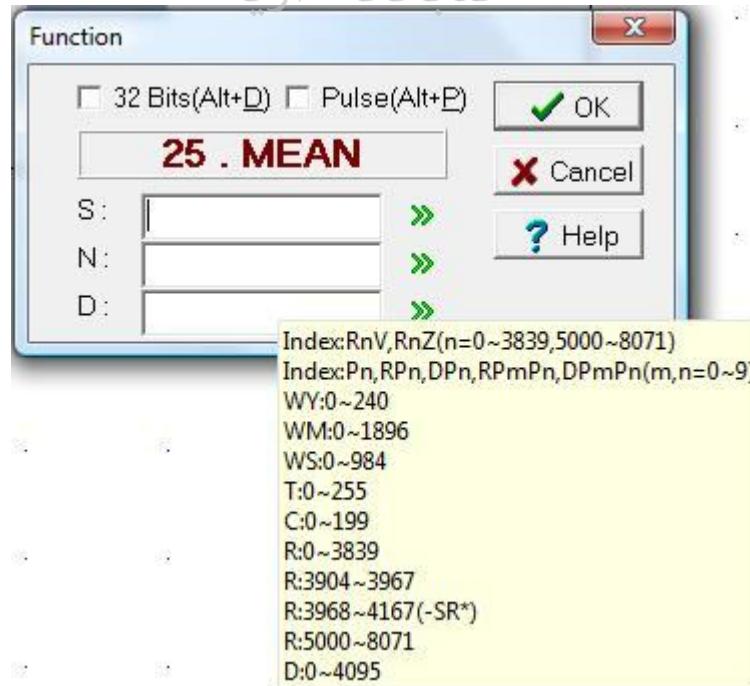

بعضی توابع مانند تابع شماره 25 ، دارای دو گزینه کاربردی می باشند :

32 Bits : هرگاه این گزینه فعال شود ، عملیات به روی دو رجیستر پشت سر هم صورت می گیرد .

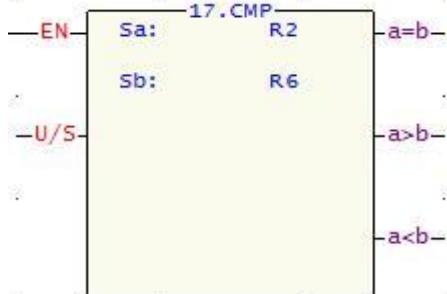Pulse : هرگاه این گزینه فعال شود ، تابع تنها لحظه‌ای اجرا می شود که ورودی کنترل تابع از 0 به یک تغییر کند (لبه بالارونده پالس) اگر می خواهید که محتوای رجیسترها در کنار آنها در تابع دیده شوند (در حالت Online) ، از طریق منوی View ، کنار گزینه Register Content علامت تایید بزنید .




هر تابع براساس عملکرد آن می تواند دارای تعدادی پایه های ورودی و خروجی باشد .

کاربری های منطقی :

در بسیاری از کاربردهای کنترل انجام یک فرآیند تنها در صورت برقرار بودن منطق خاصی امکان پذیر است . در این قسمت با نحوه ایجاد کاربری های منطقی NOT ، OR ، AND ، XOR ، NOR ، NAND توسط کنتاکت های باز و بسته ورودی آشنا خواهید شد .

کاربری AND :

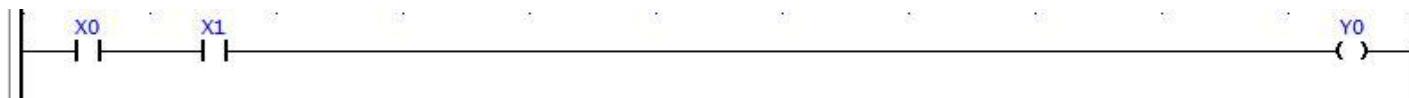در شکل زیر چگونگی ایجاد کاربری AND در یک دیاگرام نردنی نشان داده شده است . در اینجا خروجی Y0 تنها وقتی فعال می شود که هر دو ورودی X0 و X1 وصل شده باشند .



کاربری OR :

در شکل زیر چگونگی ایجاد کاربری OR در یک دیاگرام نردنی نشان داده شده است . در اینجا خروجی در صورتی فعال می شود که هر کدام از ورودی های X0 و X1 و یا هر دو وصل شوند .




کاربری NOT :

در شکل زیر چگونگی ایجاد کاربری NOT در یک دیاگرام نردنی نشان داده شده است . در این وضعیت بوبین خروجی Y0 و ورودی X0 عکس یکدیگر می باشند .



کاربری NAND :

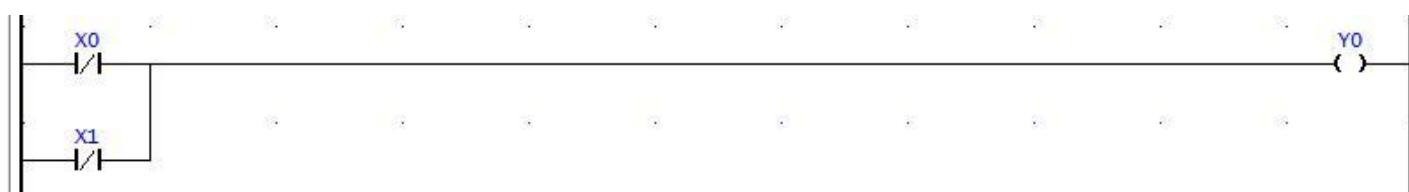

کاربری : NOR



کاربری : XOR



مدار خودنگهدار :

در مدارات فرمان عموماً جهت روشن و خاموش کردن موتور از دو شستی استارت و استپ استفاده می‌شود. هنگامی که شستی استارت را فشار دهیم، یک رله فعال می‌شود و از طریق کنتاکت خود نگهدار این رله، مسیر وصل می‌ماند. بنابراین با برداشتن دست از روی شستی، رله همچنان فعال می‌ماند و تنها راه غیرفعال کردن این رله، فشار روی شستی استپ است.



کتابخانه آریا


توجه کنید که در تصویر فوق هر دو شستی استارت و استپ متصل به PLC در حالت عادی دارای کنتاکت باز می‌باشند.

رله‌های کمکی (رله‌های داخلی) :

در مدارهای فرمان عموماً می‌توان رله‌هایی یافت که مستقیماً خروجی را فعال نمی‌کنند. بلکه از کنتاکت‌های آن در جهت بوجود آوردن منطق مورد نظر در مدار استفاده می‌شود. داخل حافظه PLC نیز بیت‌هایی برای نگهداری اطلاعات وجود دارند که آن‌ها را رله‌های کمکی می‌نامند، زیرا این رله‌ها مانند رله‌های الکتروموکانیکی می‌توانند تحریک شوند و کنتاکت‌های آن‌ها پس از تحریک شدن رله، تغییر وضعیت داده و منطق موردنظر را در برنامه PLC بوجود می‌آورند و نهایتاً منجر به تحریک شدن یک خروجی می‌شوند. برخلاف رله‌های الکتروموکانیکی که تعداد محدودی کنتاکت باز یا بسته دارند، در رله‌های کمکی موجود در داخل PLC می‌توانیم به دفعات از این کنتاکت‌ها استفاده نمائیم. وجه تمایز رله‌های کمکی از یک رله خروجی در شماره آدرس استفاده شده آن در برنامه PLC می‌باشد. در دیاگرام نردبانی همانند رله‌های خروجی برای رله‌های کمکی نیز از نماد استفاده می‌گردد. به عنوان مثال از M100 به همراه نماد نشان دهنده این مطلب است که یک رله کمکی می‌باشد. کنتاکت‌های این رله کمکی نیز با نماد و عنوان کنتاکت باز NO و NC نمایش داده می‌شوند و شماره M100 نیز جهت شناسایی این کنتاکت‌ها به کار می‌رود. (M از اول کلمه Memory گرفته شده است)

کاربرد رله های کمکی :

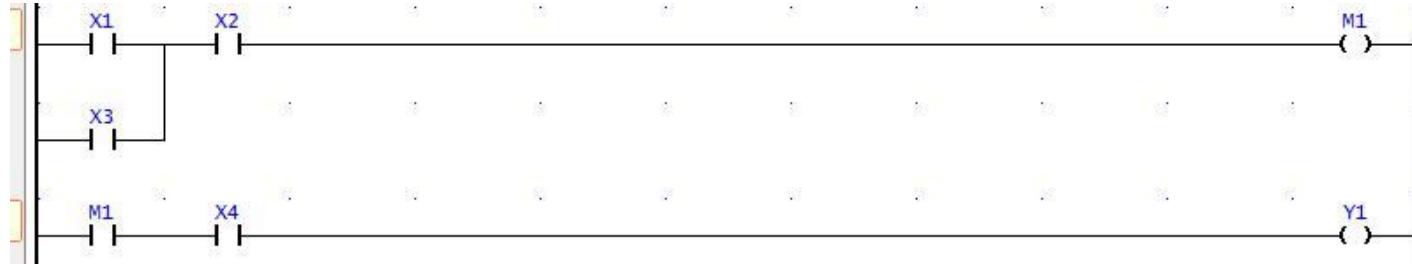استفاده از رله های کمکی در اکثر برنامه ها ، حجم برنامه نویسی را کم می کند و امکان درک برنامه را تا حد زیادی افزایش می دهد . در شکل زیر هنگامیکه کنتاکت X2 بسته باشد ، با وصل حداقل یکی از ورودی های X1 یا X3 رله کمکی M1 تحریک می گردد . بنابراین کنتاکت M1 در خط دوم برنامه تغییر وضعیت داده و به شرط فعال شدن X4 رله خروجی Y1 تحریک می شود .




شکل زیر استفاده از دو رله کمکی جهت فعال کردن یک خروجی را نشان می دهد . در اولین خط برنامه رله کمکی M1 با بسته شدن حداقل یکی از ورودی های X1 یا X2 تحریک می شود و رله کمکی M2 نیز با بسته شدن ورودی های X3 و X4 فعال می گردد که نهایتا رله خروجی Y1 نیز در صورتی که حداقل یکی از رله های کمکی M2 یا M1 تحریک شده باشد ، فعال می گردد .



رله کمکی دارای باطری پشتیبان :

اگر در هنگام کار ، تغذیه ورودی PLC قطع شود ، رله های کمکی فعال ، غیرفعال می شوند . بنابراین با وصل شدن دوباره برق ، کنتاکت های مربوط به این رله ها در وضعیت صحیح قرار ندارند . برای رفع این مشکل تعدادی از رله های کمکی موجود در PLC به گونه ای قابل تنظیم هستند تا در صورت قطع برق با استفاده از تغذیه باطری پشتیبان موجود در PLC ، ارزش خود را حفظ نمایند . این رله ها را پایدار (Retentive) می نامند . برنامه نویس با استفاده از این رله ها می تواند در هنگام قطع و وصل برق از بروز حادثه جلوگیری نماید . در شکل زیر با وصل شدن X4 رله کمکی M300 فعال می شود . اگر در این لحظه برق سیستم قطع شود X4 غیرفعال می شود و در نتیجه کنتاکت X4 باز می شود و کنتاکت X5 بسته می ماند . در اینصورت چون رله M300 پایدار می باشد ، با وصل مجدد تغذیه ، از طریق خود نگهدارش فعال باقی می ماند .

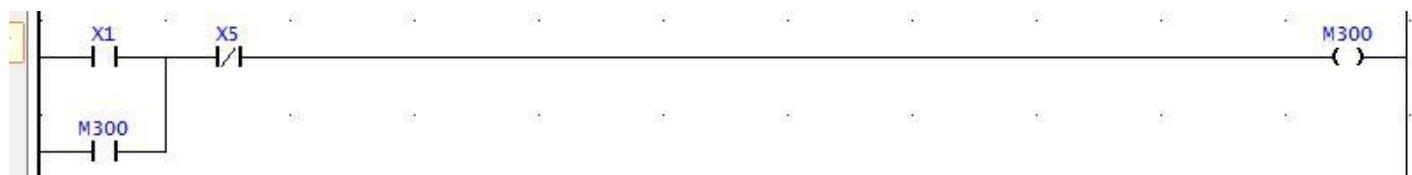


ثبت رجیستر :

به طور کلی یک رجیستر به هر نوع حافظه الکترونیکی که بتواند اطلاعات را در خود ذخیره نماید ، اطلاق می گردد . رجیسترها در PLC از بهم پیوستن 16 رله که می توانند فعال یا غیرفعال باشند ، تشکیل می گردد . هر کدام از خانه های رجیستر را یک بیت می نامیم که در سیستم دودوئی ، هر بیت می تواند ارزش صفر به معنی غیرفعال بودن رله و یک به معنی فعال بودن رله را داشته باشد . حافظه در PLC از تعداد زیادی رجیستر تشکیل شده است که هر رجیستر می تواند یک عدد 16 بیتی را در خود ذخیره نماید . رجیسترها در FATEK ، با نماد R و D نمایش داده می شوند .

شیفت رجیستر (Shift Register) :

در خطوط تولید و تسمه نقاله ها عموما بعضی از محصولات معیوب می باشند ، بنابراین این محصولات باید تشخیص داده شوند و در زمان مناسب از خط تولید به خارج هدایت گردد . ردیابی این گونه محصولات معیوب در یک خط تولید از موارد عمدۀ استفاده از شیفت رجیسترها در PLC می باشد . در این بخش با چگونگی استفاده از شیفت رجیسترها و کاربرد آن ها در صنعت آشنا خواهیم شد .

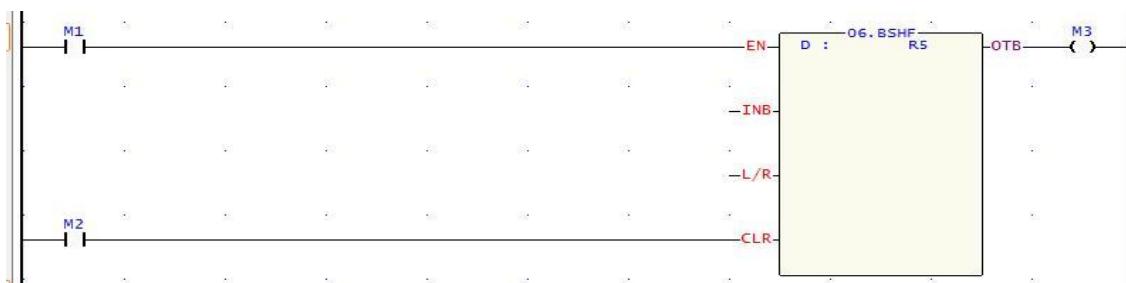شیفت به معنای انتقال پیدا کردن محتويات یک خانه به خانه بعدی می باشد . در شکل زیر ، یک تابع شیفت رجیستر (تابع شماره 6) در داخل PLC دارای 5 ورودی و خروجی زیر می باشد .



1 - ورودی EN برای فعال سازی تابع


2 - ورودی INB جهت وارد کردن بیت جدید به اولین خانه استفاده می شود

3 - ورودی L/R هرگاه وصل باشد ، شیفت رجیستر به سمت چپ و اگر قطع باشد ، به سمت راست خواهد بود

4 - جهت پاک نمودن محتويات کلیه خانه های رجیستر به کار می رود


5 - محتويات بیت آخر پس از شیفت پیدا کردن در خروجی OTB ظاهر می شود

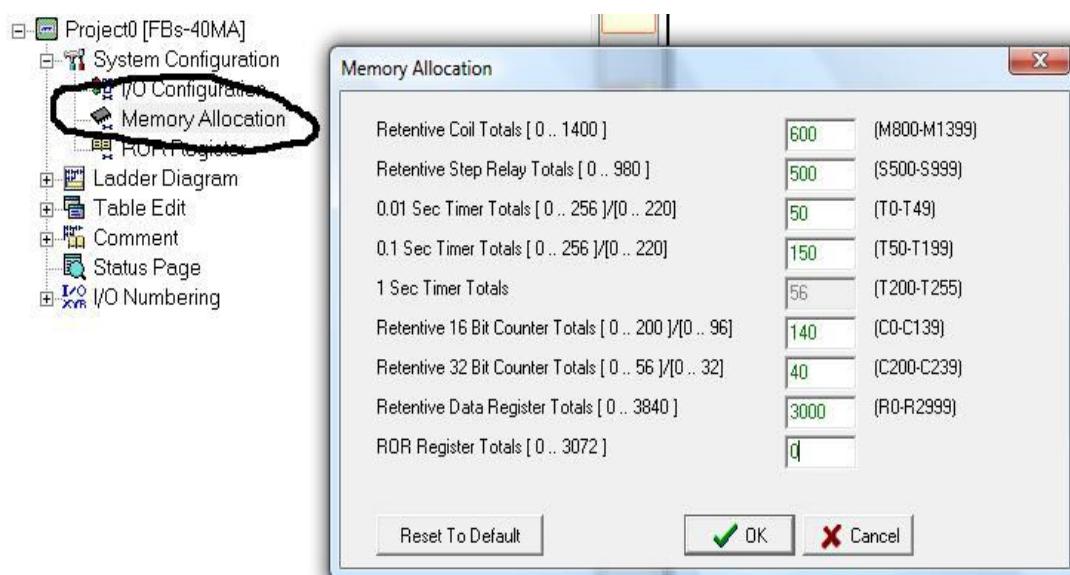همانند رله های کمکی پایدار ، گاهی به حفظ مقدار رجیسترها نیز پس از قطع برق نیاز است . به همین دلیل تعدادی از رجیسترها قابل تنظیم هستند که به عنوان رله پایدار استفاده شوند . برای مشاهده و تغییرات بر روی رجیسترها پایدار به قسمت System configuration > Memory allocation مراجعه کنید .



دستور SET و RESET :

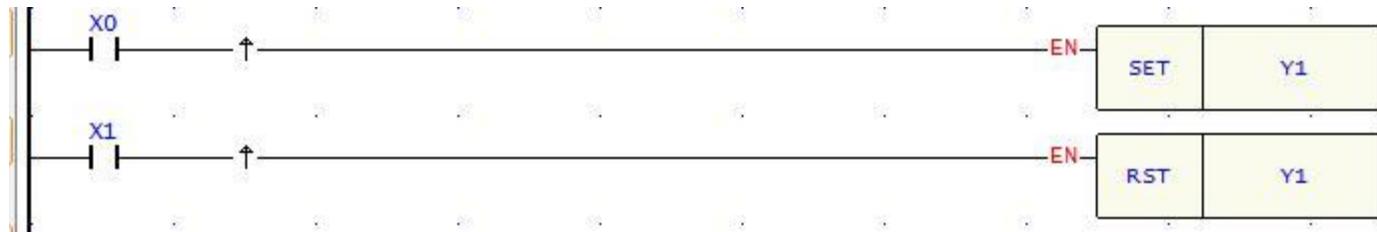یکی از قابلیت های مهم برنامه نویسی PLC دستور SET و RESET می باشد . با استفاده از دستور SET یک رله فعال شده و تا زمانی که دستور RESET برای آن رله اجرا نشود ، رله فعال می ماند . در شکل زیر با فشار دادن شستی استارت X0 رله خروجی Y1 فعال می گردد و حتی با قطع X0 فعال باقی می ماند . با فشار دادن شستی استاپ X1 رله خروجی Y1 ، RESET شده و غیرفعال می گردد .



در این PLC همچنین بلوک های SET و RESET کردن بیت ها ، برای SET و RESET کردن رجیسترها ، تایмерها ، کانترها و نیز استفاده می شود . به این معنی که با SET کردن یک رجیستر ، تمام بیت های آن رجیستر ، یک می شود . هنگام اسکن برنامه ، اگر هر دو بوبین SET و RESET فعال شوند ، دستوری که بعد از دیگری در برنامه قرار می گیرد ، اجرا می شود زیرا PLC در پایان هر اسکن ، نتایج حاصله را در خروجی قرار می دهد . یکی از کاربردهای دستور SET و RESET برقار کردن اینترلاک (Interlock) می باشد . اینترلاک ، قرار دادن یک یا چند شرط در مسیر فعال شدن یک خروجی به دلیل حفاظت از تجهیزات ، اینمی افراد یا انجام صحیح یک فرآیند می باشد .

تایمر (زمان سنج) :

در بسیاری از موارد لازم است تا یک موتور برای مدت زمان معینی روشن بماند و یا بعد از مدت زمان معینی روشن گردد . از این رو تایмерها به عنوان یک قابلیت جهت اندازه گیری زمان در انواع مختلف PLC مورد استفاده قرار می گیرند . همچنین مقدار زمان اندازه گیری شده بصورت عدد در خانه های حافظه PLC ذخیره می شود و در هر لحظه قابل دسترسی می باشند . PLC های FATEK دارای 256 تایمر با سه دقت زمانی می باشد که بصورت زیر تنظیم شده اند :


T0 ~ T49 : 0.01s

T50 ~ T199 : 0.1s

T200 ~ T255 : 1s

www.aryapdf.com

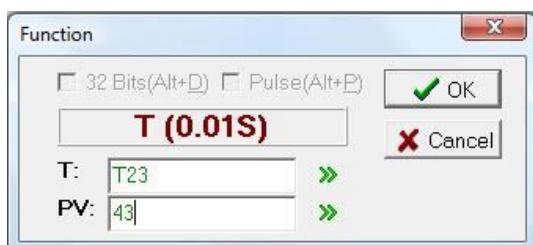
البته می توان این تنظیمات را به دلخواه تغییر داد . برای استفاده از تایمر ، گزینه **T** را از نوار المان ها انتخاب کرده و به روی محیط برنامه نویسی در محل مورد نظر کلیک کنید . پنجره شکل زیر ظاهر می شود . در گزینه T ، شماره تایمر با دقت دلخواه و در PV ، مقدار پیش فرض تنظیم زمان را وارد کرده و OK کنید .




نکته :

اگر M1957 = 0 ، مقدار جاری CV تا ماکریم مقدار رجیستر PV (32767) پیش می رود و اگر M1957 = 1 CV بعد از رسیدن به مقدار PV ، دیگر اضافه نمی شود و بر روی همان مقدار ثابت می ماند .

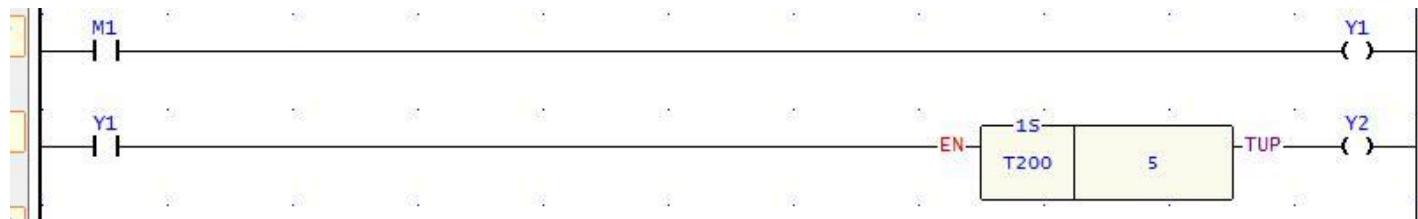در شکل زیر با فعال شدن ورودی M1 رله خروجی Y1 تایمر تحریک شده و بعد از زمان 5 ثانیه ، کن tact تایمر تغییر وضعیت می دهد و رله خروجی Y2 فعال می گردد . بنابراین خروجی Y2 پنج ثانیه پس از فعال شدن خروجی Y1 فعال می شود .



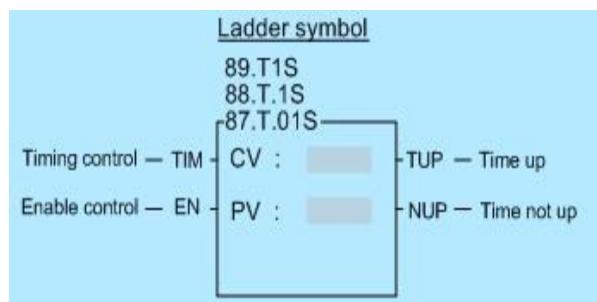تایمرهایی که تاکنون گفته شد **16** بیتی اند بنابراین مقدار PV آنها نمی تواند بیش از **32767** باشد . برای زمان های تایمرهای طولانی تر ، از توابع **87** ، **88** ، **89** استفاده می شود که اگر تیک 32Bits آن زده شود ، PV آن می تواند تا **2147483647** اضافه شود .




این تابع برخلاف تایمر ساده ، قابلیت نگه داشتن زمان را دارد . در این تابع وقتی ورودی **1** TIM = 1 ، مانند تایمر ساده عمل می کند اما اگر 0 باشد ، زمان اندازه گیری شده پاک نمی شود . وقتی TIM مجددا یک شود ، محاسبه زمان از ادامه آخرین باری که نگه داشته شده است ، ادامه پیدا می کند . اگر تایمر احتیاج به بازنگشتن داشت باید EN را صفر کرد . این تابع دو خروجی دارد :

TUP که بعد از اتمام محاسبه زمان یک می شود و NUP که وقتی TUP صفر است یک می شود .

می توان از ترکیب ورودی ها و خروجی ها برای ایجاد تایمرها با کارائی های مختلف استفاده کنید . بعنوان مثال در شکل زیر : وقتی X0 ON شود ، بعد از **10** ثانیه ، Y0 ON می شود .

کتابخانه آریا

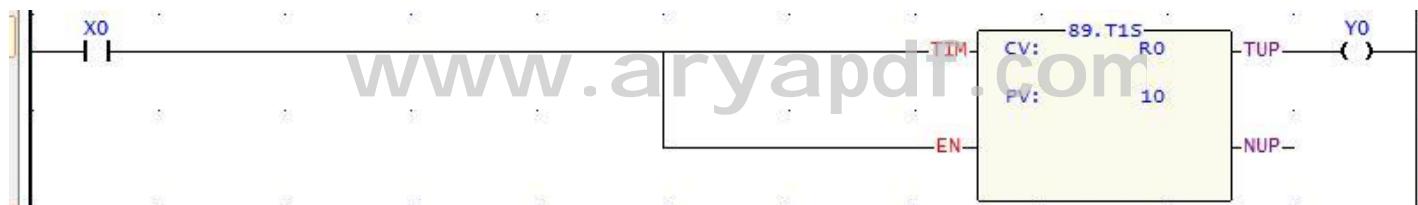

شمارنده ها (Counters)


شمارنده ها جهت مواردی نظیر اندازه گیری دور موتور و یا تعیین تعداد قوطی های کنسرو در هنگام بسته بندی به کار می روند و بدليل کاربردهای فراوان در تمامی انواع PLC موجود می باشند . شمارنده های موجود در PLC نظیر شمارنده های موجود در مدارات فرمان روی یک تعداد اولیه ، تنظیم می شوند و هنگامی که شمارش به این تعداد تنظیمی رسید ، کن tact های شمارنده تغییر وضعیت می دهند . شمارنده های موجود در PLC ، افزایشی و یا کاهشی می باشند . در نوع افزایشی عمل شمارش از صفر شروع می شود و هر بار یک شماره به شماره قبلی اضافه می گردد تا به عدد تنظیمی برسد . ولی در نوع کاهشی شمارش از یک عدد تنظیمی شروع شده و با هر بار شمارش یک عدد از عدد قبلی کاسته می شود تا به صفر برسد . در نووار المان ها قابل دسترس می باشد . این PLC FATEK ، شمارنده بصورت یک بلوك در نظر گرفته می شود که از طریق آیکون **C** در نووار المان ها قابل دسترس می باشد . این دارای :

200 کانتر **16** بیتی (C0 ~ C199) با قابلیت شمارش تا **32767** و **56** کانتر **32** بیتی (C200 ~ C255) با قابلیت شمارش تا **2147483647** .

برای تعیین پایدار بودن شمارنده‌ها به مسیر زیر مراجعه کنید :


System Configuration > Memory Allocation

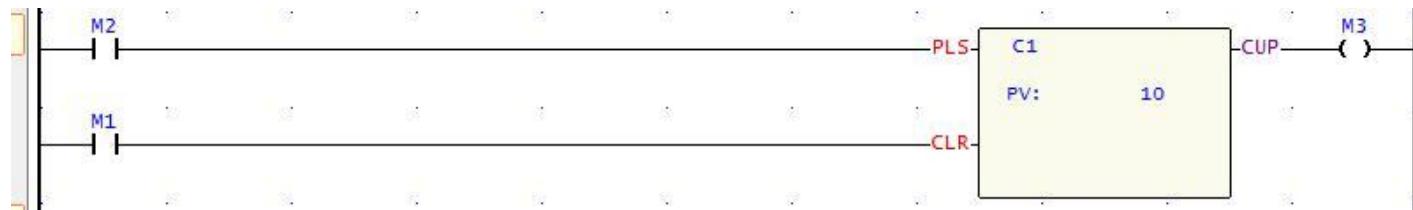در C ، شماره کانتر مورد نظر وارد شده و PV جهت وارد کردن تعداد پیش تنظیم اولیه بکار می‌رود . ورودی PLS برای شمارش پالس ورودی و CLR جهت بازنشانی شمارنده به کار می‌روند و نهایتاً خروجی CUP هرگاه که شمارش به مقدار PV برسد ، روشن می‌شود .



شمارش همزمان به صورت افزایشی و کاهشی :

شمارنده معمولی تنها به صورت افزایشی شمارش می‌کند . برای شمارش به صورت کاهشی از تابع شماره 7 که توانایی شمارش به صورت کاهشی و افزایشی را دارد ، استفاده می‌شود . از یک ورودی جهت شمارش افزایشی و کاهشی (U/D) و یک ورودی جهت ریست کردن شمارنده به حالت اولیه خود استفاده می‌شود (CLR) . هرگاه ورودی U/D فعال باشد ، شمارش افزایشی و هرگاه غیرفعال باشد ، کاهشی خواهد بود و نهایتاً خروجی (CUP) هرگاه که شمارش به مقدار PV برسد ، روشن می‌شود . CV جهت وارد کردن تعداد اولیه و نمایش تعداد جاری و PV جهت وارد کردن مقدار نهائی استفاده می‌شود .

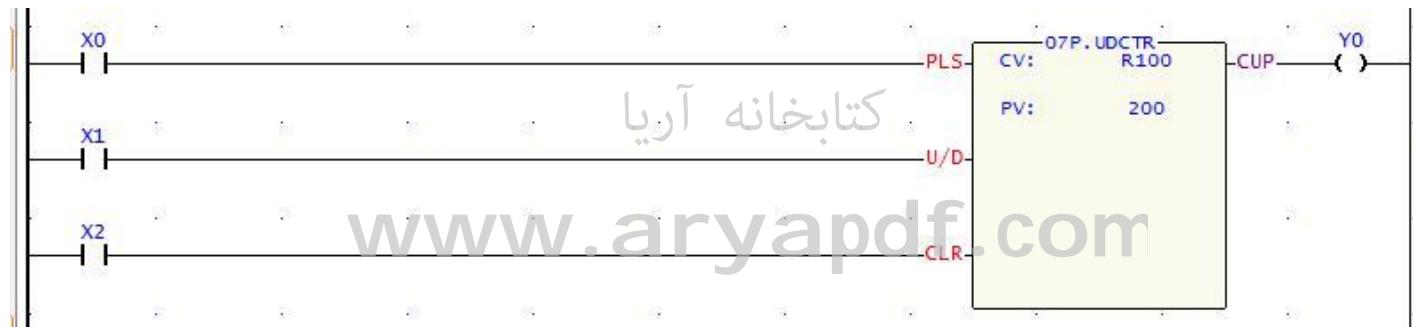


پردازش اعداد :

رله‌های کمکی تنها دارای دو حالت فعال یا غیرفعال می‌باشند ، به همین دلیل همگی یک خانه از حافظه PLC (یک بیت) را بصورت مجزا اشغال می‌کنند در حالیکه رجیسترها مجموعه‌ای از بیت‌های در کنار هم می‌باشند و همین امر سبب می‌شود که از رجیسترها جهت انجام محاسبات ، ذخیره و نمایش اعداد استفاده گردد . در سیستم‌های کنترل عموماً لازم است تا دو عدد را با یکدیگر مقایسه کنیم یا با هم جمع نماییم . هنگامیکه یک عدد وارد PLC گردید ، PLC جهت پردازش روی این عدد نیازمند دستورالعمل‌های مناسب می‌باشد . دستورالعمل‌های انتقال اطلاعات ، دستورهای عملیات حسابی و مقایسه اعداد از جمله این موارد می‌باشد .

دستورالعمل انتقال اطلاعات :

دستور MOV (تابع شماره 8) محتويات موجود در آدرس مبدأ حافظه را در آدرس مقصود می نويسد . (با حفظ مقدار آن در آدرس مبدأ) اين دستور جهت انتقال اطلاعات بين رجيسترهاي حافظه ، ورودي ها و خروجي ها ، مقادير ثابت تايمرها و شمارنده ها استفاده می شود . در شكل زير هنگامی که ورودی وصل گردد ، دستورالعمل MOV اجرا شده و محتويات آدرس مبدأ در آدرس مقصود نيز نوشته می شود . به جای رجيستر مبدأ از عدد ثابت نيز می توان استفاده کرد .

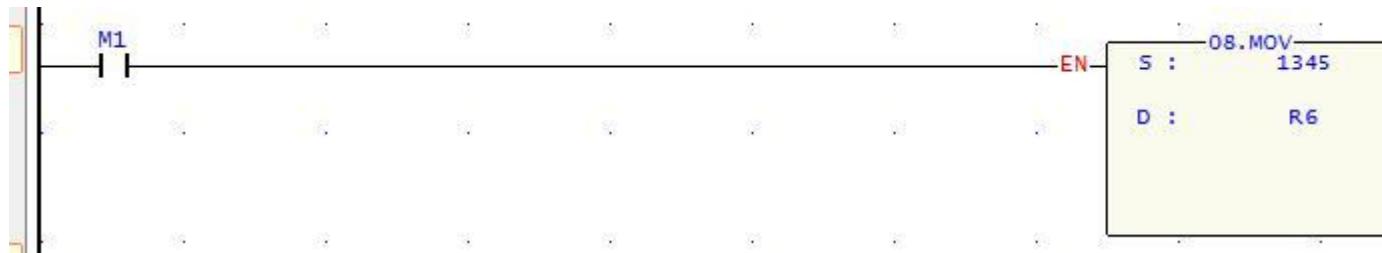

دستورالعمل مقایسه اعداد :

هشت دستورالعمل جهت مقایسه اعداد در PLC وجود دارد که عبارتند از :

مقایسه کلی (تابع شماره 17)

مقایسه ناحیه ای (تابع شماره 37)

مساوي (تابع شماره 170)

بزرگتر (تابع شماره 171)

کوچکتر (تابع شماره 172)


نامساوي (تابع شماره 173)

بزرگتر یا مساوي (174)

کوچکتر یا مساوي (175)

کتابخانه آريا

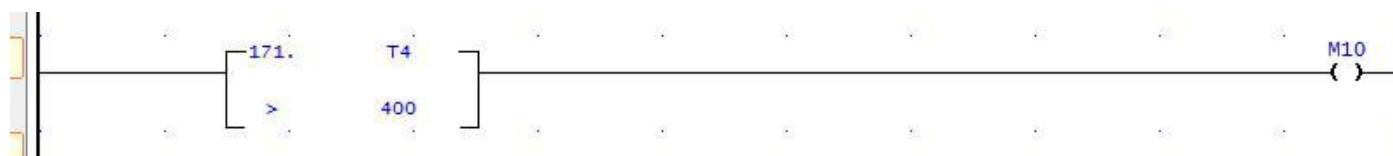در اين نوع دستورالعمل دو مقدار بيلديگر مقایسه می شوند و در صورت درست بودن شرط مقایسه ، خروجي فعال می گردد . در شكل زير هنگامیکه زمان اندازه گيري شده توسط تايمر T4 از 400 بزرگتر شود ، بوبین خروجي تحریک می گردد .




دستورالعمل عملیات حسابی :

در اين PLC علاوه بر چهار عمل اصلی ، توابع رياضي نظير جذر ، توابع نمائي و لگاريتمي و توابع مثلثاتي و غيره قابل محاسبه می باشند . در شكل زير چگونگي انجام يك عمل ضرب نمايش داده شده است .



اعداد اعشاری :

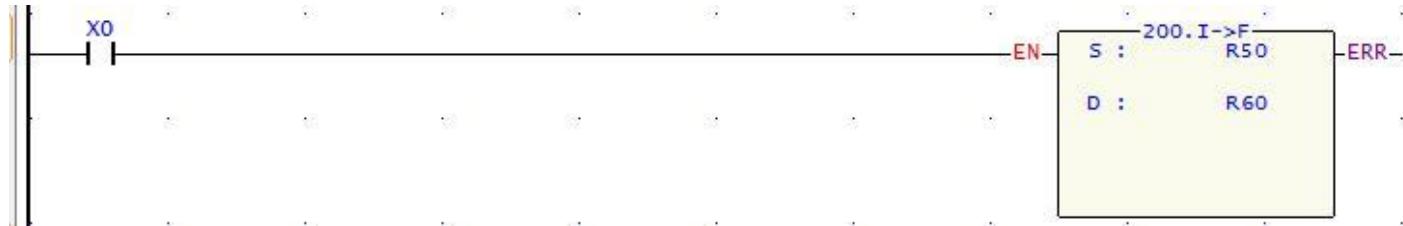در دسته بندی های مختلف توابع FATEK ، دسته ای برای اجرای عملیات به روی اعداد اعشاری یا Float وجود دارد . بنابراین اگر نیاز به اجرای عملیاتی مانند جمع ، ضرب یا مقایسه بین اعشاری بود ، از تابع جمع ، ضرب و مقایسه اعداد Float استفاده می شود . بعنوان مثال اگر بخواهیم یک عدد صحیح را به اعشاری تبدیل کنیم ، از تابع شماره 200 استفاده می کنیم .




پرش (Jump) و برچسب (Label) :

در صورتیکه تحت شرایط خاصی بخواهیم از روی تعدادی از خطوط برنامه بدون اجرا پرش نماید ، از دستور Jump استفاده می شود . پرش به خطی از برنامه صورت می گیرد که برچسب آن مشخص می کند و برنامه از جایی ادامه پیدا می کند که آن برچسب زده شده است . پرش فقط در برنامه اصلی یا زیربرنامه ها صورت می گیرد و با این فانکشن از برنامه اصلی به زیر برنامه و یا بر عکس نمی توان پرش کرد . در برنامه نویسی PLC انجام یک پرش در داخل پرش دیگر مجاز می باشد . همچنین دستور پرش به سمت بالای برنامه بایستی با دقت مورد استفاده قرار گیرد زیرا ممکن است ، استفاده غیرصحیح از این دستور منجر به طولانی شدن زمان یک اسکن و در نتیجه خطای Watch Dog گردد .




فراخوانی زیر برنامه : CALL


گاهی احتیاج است که یک قسمت از برنامه تنها هنگامی که به آن نیاز است ، اجرا شود . برای این منظور این قسمت از برنامه را در زیر برنامه می نویسیم . برای ایجاد زیربرنامه در درخت پروژه به قسمت Sub Program رفته و به روی New Unit را انتخاب می کنیم . در پنجره ای که باز می شود ، نامی برای زیر برنامه جدید می نویسیم و پس از OK کردن ، زیر برنامه جدید ساخته می شود . جابجاگری محیط برنامه نویسی از محیط زیر برنامه از طریق تب های پایین محیط برنامه نویسی صورت می گیرد .

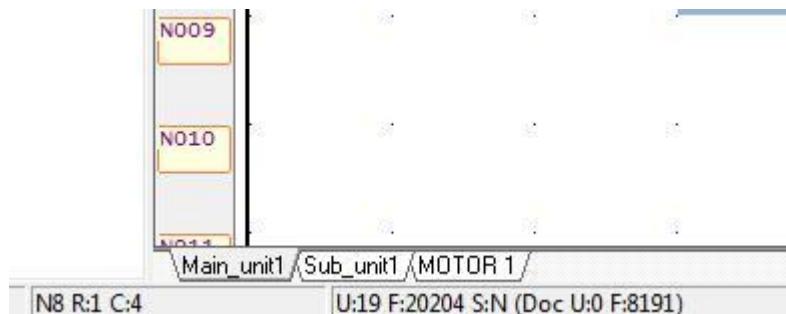

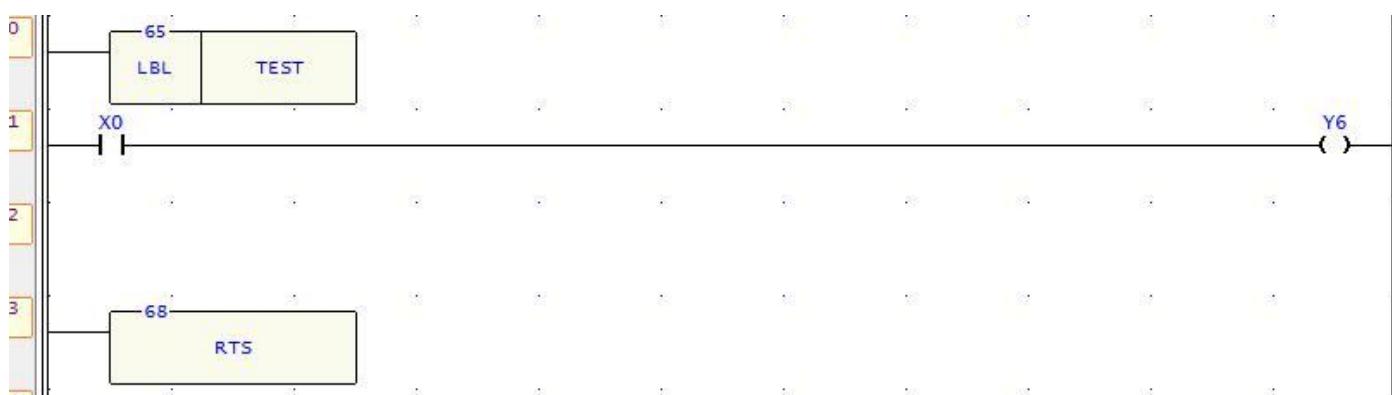حال برای اجرای اجرای زیربرنامه ، برجسبی در ابتدای زیر برنامه گذاشته و در انتهای آن نیز تابع شماره 68 (RTS) را می گذاریم .




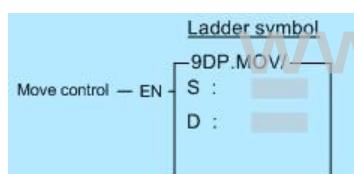برای اجرا شدن این زیر برنامه ، باید برجسب آن از طریق تابع CALL فراخوانی شود . وقتی برنامه اصلی از طریق CALL یک زیر برنامه را فراخوانی می کند ، آن زیر برنامه نیز می تواند زیر برنامه های دیگر را فراخوانی کند و این کار تا 5 مرحله می تواند انجام بپذیرد .




تابع شماره 9 Move Inverse :

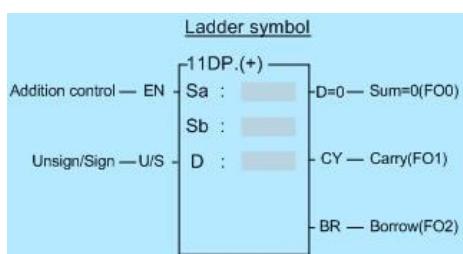با فعال شدن EN ، اطلاعات موجود در S عکس شده و به D منتقل می شود .
(0 ها به 1 و 1 ها به 0 تبدیل می شوند)




تابع شماره 11 Addition :

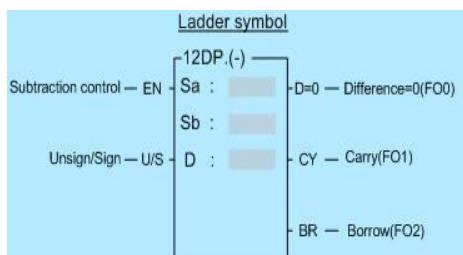با فعال شدن EN ، داده های موجود در Sa و Sb با هم جمع شده و در D ذخیره می شود .




تابع شماره 12 Subtraction :

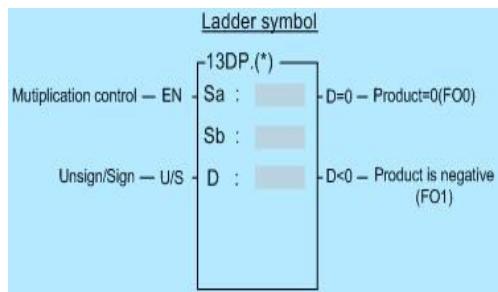با فعال شدن EN ، داده های موجود در Sa منهای Sb شده و نتیجه در D ذخیره می شود .




تابع شماره 13 Multiplication

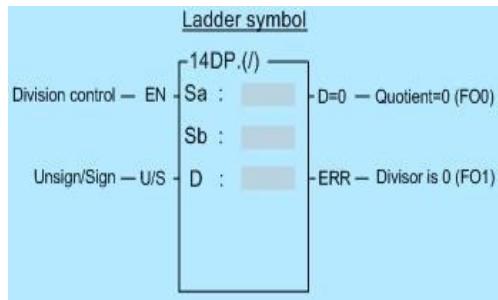با فعال شدن EN ، داده های موجود در Sa ضرب در Sb می شود و نتیجه در D ذخیره می شود .



تابع شماره 14 Division

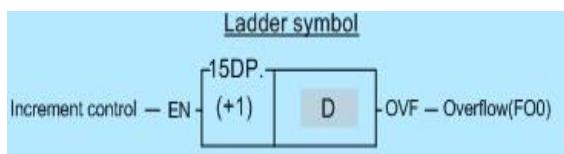با فعال شدن EN ، داده های موجود در Sa ، تقسیم بر Sb شده و نتیجه در D ذخیره می شود . هرگاه Sb صفر باشد ، تابع اجرا نمی شود و Error می دهد .



تابع شماره 15 Increment


هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، به مقدار رजیستر D ، یک واحد اضافه می شود . اگر این افزایش باعث از محدوده خارج شدن مقدار D شود ، OVF فعال می شود و مقدار D منفی می شود .

کتابخانه آریا




تابع شماره 16 Decrement

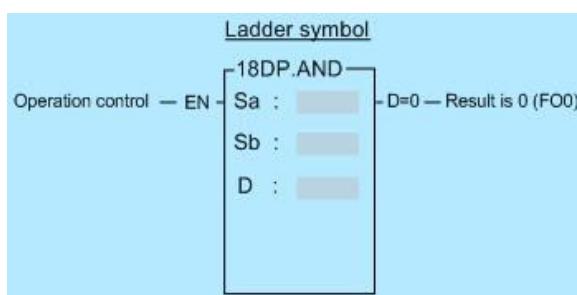هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، از مقدار رجیستر D ، یک واحد کم می شود . اگر این کاهش باعث از محدوده خارج شدن مقدار D شود ، UDF فعال می شود و مقدار D مثبت می شود .



تابع شماره 18 Logical AND

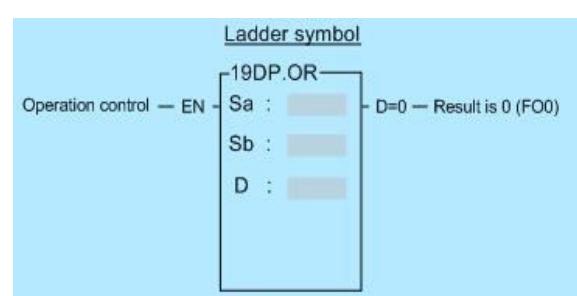
هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، بیت های موجود در Sa و Sb را با هم AND کرده و نتیجه را در D می ریزد .



تابع شماره 19 Logical OR


هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، بیت های موجود در Sa و Sb را با هم OR کرده و نتیجه را در D می ریزد .

تابع شماره 24 : Sum

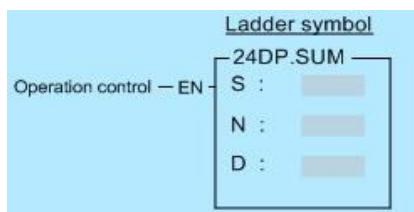

با این تابع می توان مجموع چند رجیستر متوالی را به یک رجیستر دیگر منتقل کرد . در S اولین رجیستر قرار داده می شود . در N تعداد رجیسترهای متوالی تعیین می شود و مجموع این N تعداد رجیستر در D ریخته می شود .

تابع شماره 25 : Mean

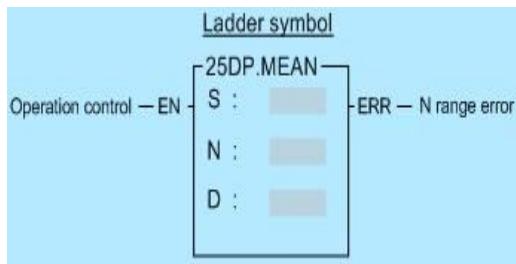


این تابع برای میانگین گرفتن از مقادیر چند رجیستر متوالی کاربرد دارد . رجیستر شروع در S قرار می گیرد و تعداد رجیسترها در N . هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، مقادیر موجود در رجیسترها با هم جمع شده و تقسیم بر تعداد آنها شده و نتیجه در D ریخته می شود . اگر مقدار بین 2 تا 256 نباشد ، ERR فعال شده و تابع اجرا نمی شود .

تابع شماره 26 : Square Root

این تابع جذر عدد موجود در S را گرفته و نتیجه را بدون در نظر گرفتن اعشار آن در D ذخیره می کند . اگر مقدار S منفی باشد ، ERR فعال شده و تابع اجرا می شود .

تابع شماره 28 : Absolute

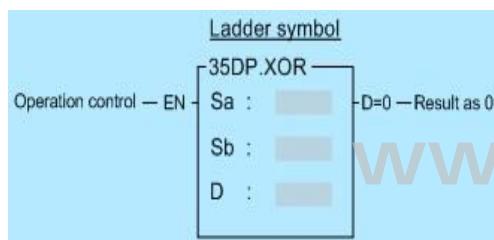
این تابع قدر مطلق مقدار موجود در D را دوباره در D می ریزد .



کتابخانه آرایه
هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، بیت های موجود در Sa و Sb را با هم XOR کرده و نتیجه را در D می ریزد . عملکرد به این صورت است که هرگاه بیت های متناظر Sa و Sb همانند بودند ، بیت متناظر در D صفر می شود و هرگاه یکی از بیت ها 1 و دیگری 0 بود ، نتیجه در D ، یک می شود .


تابع شماره 35 : Exclusive OR

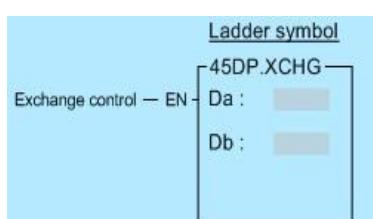عملکرد این تابع برعکس تابع قبل است یعنی دو بیت همانند در D و Sb متناظر با صفر در D و دو بیت ناهمانند در Sa و Sb متناظر با یک در D .




تابع شماره 45 : Exchange

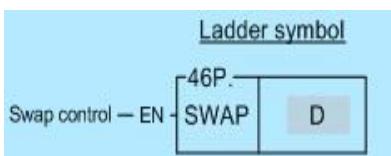هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند ، مقادیر رجیستر Da و Db با هم عوض می شوند .



تابع شماره 46 : Byte Swap

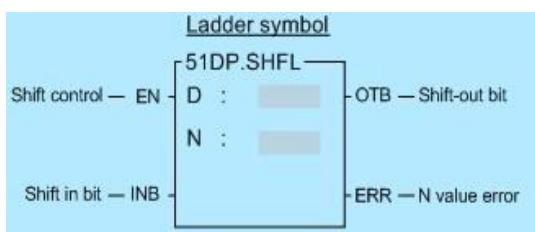در D یک رجیستر 16 بیتی قرار می گیرد که با فعال شدن EN ، بایت بالا و پایین آن با هم عوض می شوند .




در D رجیستری که قرار است شیفت داده شود ، قرار می گیرد . N تعداد شیفت به چپ را مشخص می کند . جای بیت های شیفت داده شده را مقدار INB پر می کند و N امین بیت بالای رجیستر به خروجی OTB می رود .

اگر رجیستر موردنظر 16 بیتی باشد : N : 1~16

اگر رجیستر موردنظر 32 بیتی باشد : N : 1~32

در غیر اینصورت Error می دهد .

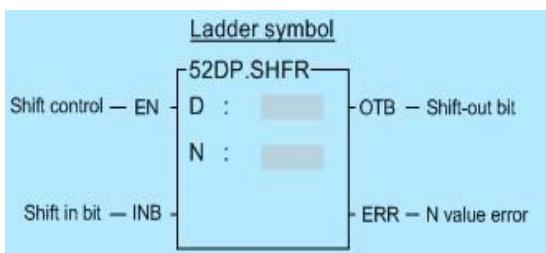

تابع شماره 52 : Shift Right


در D رجیستری که قرار است شیفت داده شود ، قرار می گیرد . N تعداد شیفت به راست را مشخص می کند . جای بیت های شیفت داده شده را مقدار INB پر می کند و N امین بیت پایین رجیستر به خروجی OTB می رود .

اگر رجیستر موردنظر 16 بیتی باشد : N : 1~16

اگر رجیستر موردنظر 32 بیتی باشد : N : 1~32

در غیر اینصورت Error می دهد .

کتابخانه آریا

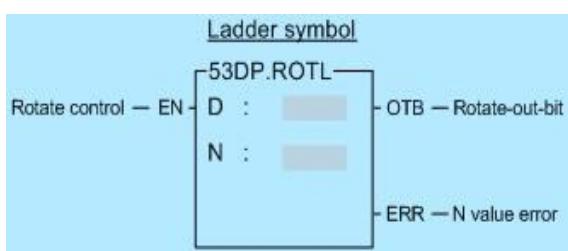


تابع شماره 53 : Rotate Left

با این تابع چرخش به سمت چپ در محل بیت ها انجام می گیرد و چپ ترین بیت به راست ترین بیت منتقل می شود و یکی کپی از آن به خروجی OTB می رود .

اگر رجیستر موردنظر 16 بیتی باشد : N: 1~16

اگر رجیستر موردنظر 32 بیتی باشد : N: 1~32

در غیر اینصورت Error می دهد .

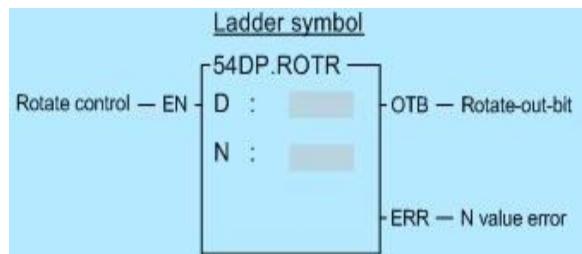

تابع شماره 54 : Rotate Right

با این تابع یک چرخش به سمت راست در محل بیت ها انجام می گیرد و راست ترین بیت به چپ ترین بیت منتقل می شود و یک کپی از آن به خروجی OTB می رود .

اگر رجیستر موردنظر 16 بیتی باشد : N:1~16

اگر رجیستر موردنظر 32 بیتی باشد : N: 1~32


در غیر اینصورت Error می دهد .

تابع Program End



هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند این تابع فعال شده و به ابتدای برنامه می‌رود. تمام برنامه‌ها بعد از تابع END دیگر اجرا نمی‌شوند. وقتی 0 EN=0، این تابع نادیده گرفته می‌شود و برنامه‌های بعد از این تابع اجرا نخواهند شد. به کار بردن END در برنامه اصلی ضرورتی ندارد زیرا CPU بصورت خودکار وقتی به انتهای برنامه رسید، به نقطه شروع می‌رود.


تابع شماره 65

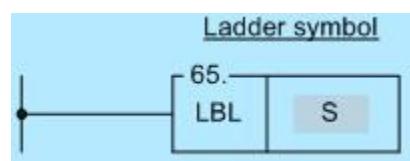

این تابع به تنهایی عملی را انجام نمی‌دهد و عنوان یک برجسب آدرس برای برنامه‌ها عمل می‌کند. عنوان یک نشانگر برای اجرای تابع‌های Jump و Call و Interrupt استفاده می‌شود. همچنین برای آسان خوانی برنامه می‌توان به کار برد. در S نام برجسب متشکل از حروف و اعداد نوشته می‌شود که از 1 تا 6 حرف می‌تواند داشته باشد. اسمی موجود در جدول زیر برای تابع‌های Interrupt به کار برده می‌شود، از آنها به عنوان Label برنامه‌های متفرقه استفاده نکنید.

Reserved words	Description
X0+I~X15+I (INT0~INT15)	labels for external input (X0~X15) interrupt service routine.
X0-I~X15-I (INT0~INT15-)	
HSC0I~HSC7I	labels for high speed counter HSC0~HSC7 interrupt service routine.
1MSI (1MS) , 2MSI (2MS) , 3MSI (3MS) , 4MSI (4MS) , 5MSI (5MS) , 10MSI (10MS) , 50MSI (50MS) , 100MSI (100MS)	Labels for 8 kinds of internal timer interrupt service routine.
HSTAI (ATMRI)	Label for High speed fixed timer interrupt service routine.
PSO0I~PSO3I	Labels for the pulse output command finished interrupt service routine.

تابع شماره 69

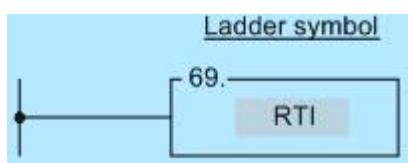

این تابع شبیه تابع RTS است با این فرق که RTS در انتهای اجرای زیر برنامه قرار می‌گیرد، در حالی که RTI در انتهای روتین Interrupt قرار می‌گیرد. در مقایسه با Call که از طریق یک Label، زیر برنامه موردنظر را اجرا می‌کند، Interrupt مستقیماً از طریق سیگنال‌های سخت افزاری فعال شده و در کار CPU وقفه ایجاد می‌کند تا به انجام روتین Interrupt پردازد. اگر وقفه ای در حین اجرای روتین یک وقفه دیگر اتفاق بیافتد، روتین وقفه ای اجرا خواهد شد که در اولویت بالاتر قرار دارد. توجه داشته باشید که حتماً در انتهای روتین وقفه استفاده کنید.

تابع شماره 70




این تابع به همراه تابع NEXT تشکیل یک حلقه می‌دهد که برنامه میان FOR و NEXT مربوطه، N بار اجرا می‌شود. حلقه‌های FOR و NEXT دیگری نیز در میان حلقه‌های FOR و NEXT اولیه می‌تواند قرار بگیرد.

تابع شماره 71 Loop END :



این تابع به همراه تابع FOR ، تشکیل یک حلقه را می دهد . اگر قبل از این تابع ، تابع FOR وجود نداشته باشد ، این تابع نادیده گرفته می شود .

تابع شماره 145 Enable Of Interrupt :

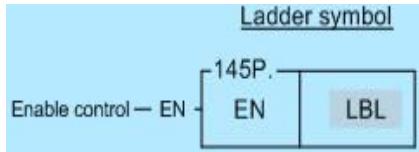

هرگاه EN از صفر به یک تغییر کند این تابع برنامه وقفه را اجرا می کند که برچسب آن در دستور نام برده شده است . Lable های مختلف در جدول زیر آورده شده است .

LBL name	Description	LBL name	Description	LBL name	Description
HSTA1	HSTA High speed counter interrupt	X4+I	X4 positive edge interrupt	X10+I	X10 positive edge interrupt
HSC0I	HSC0 High speed counter interrupt	X4-I	X5 negative edge interrupt	X10-I	X10 negative edge interrupt
HSC1I	HSC1 High speed counter interrupt	X5+I	X5 positive edge interrupt	X11+I	X11 positive edge interrupt
HSC2I	HSC2 High speed counter interrupt	X5-I	X5 negative edge interrupt	X11-I	X11 negative edge interrupt
HSC3I	HSC3 High speed counter interrupt	X6+I	X6 positive edge interrupt	X12+I	X12 positive edge interrupt
X0+I	X0 positive edge interrupt	X6-I	X6 negative edge interrupt	X12-I	X12 negative edge interrupt
X0-I	X0 negative edge interrupt	X7+I	X7 positive edge interrupt	X13+I	X13 positive edge interrupt
X1+I	X1 positive edge interrupt	X7-I	X7 negative edge interrupt	X13-I	X13 negative edge interrupt
X1-I	X1 negative edge interrupt	X8+I	X8 positive edge interrupt	X14+I	X14 positive edge interrupt
X2+I	X2 positive edge interrupt	X8-I	X8 negative edge interrupt	X14-I	X14 negative edge interrupt
X2-I	X2 negative edge interrupt	X9+I	X9 positive edge interrupt	X15+I	X15 positive edge interrupt
X3+I	X3 positive edge interrupt	X9-I	X9 negative edge interrupt	X15-I	X15 negative edge interrupt
X3-I	X3 negative edge interrupt				

تابع شماره 146 Disable Of Interrupt :



این تابع برنامه وقفه را که آن در تابع نام برده شده است ، غیرفعال می کند .

- شایان ذکر است در این جزو آموزشی فقط توابع برنامه نویسی مهم ذکر شده است و از بیان توابع پیچیده که کاربرد عمومی ندارد ، اجتناب شده است . خواهشمند است جهت کسب اطلاعات جامع از توابع مختلف برنامه نویسی Fatek ، به فهرست منابع مراجعه نمایید .

فصل پنجم


کتابخانه آریا

www.aryapdf.com

تمرینات


تمرین 1 :

در یک چهارراه سیستم چراغ راهنمایی به صورت زیر است :
مدت زمان چراغ قرمز 30 ثانیه و مدت زمان چراغ زرد 5 ثانیه و مدت زمان چراغ سبز 25 ثانیه می باشد . سیستم کنترل آن را طراحی کنید .

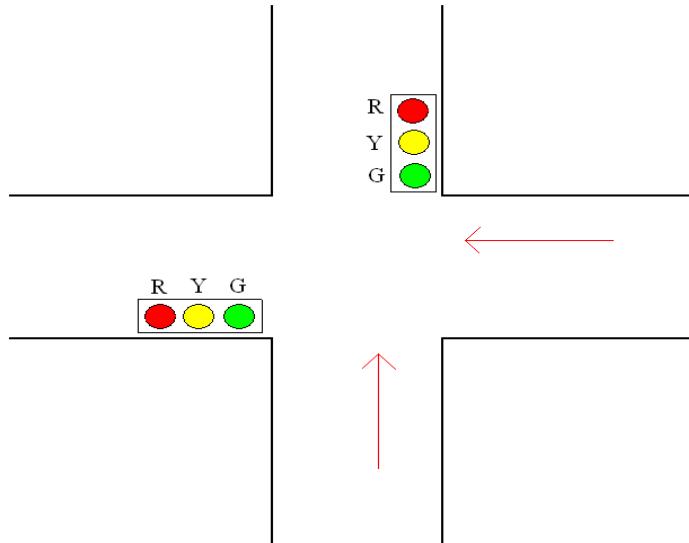

تمرین 2 :

در شکل زیر دو کلید فشاری S1 و S2 به ترتیب برای استارت و استپ در سمت آغازین کانوایر وجود دارد ، همچنین در بخش انتهایی کانوایر دو کلید فشاری S3 و S4 برای استارت و استپ کانوایر تعییه شده است . از طریق هر دو بخش آغازین و انتهایی کانوایر می توان آن را استارت یا اسٹاپ نمود . لازم به ذکر است که سنسور S0 برای توقف کانوایر هنگام رسیدن جسم به انتهای کانوایر نصب شده است . برنامه کنترلی این کانوایر را بنویسید .

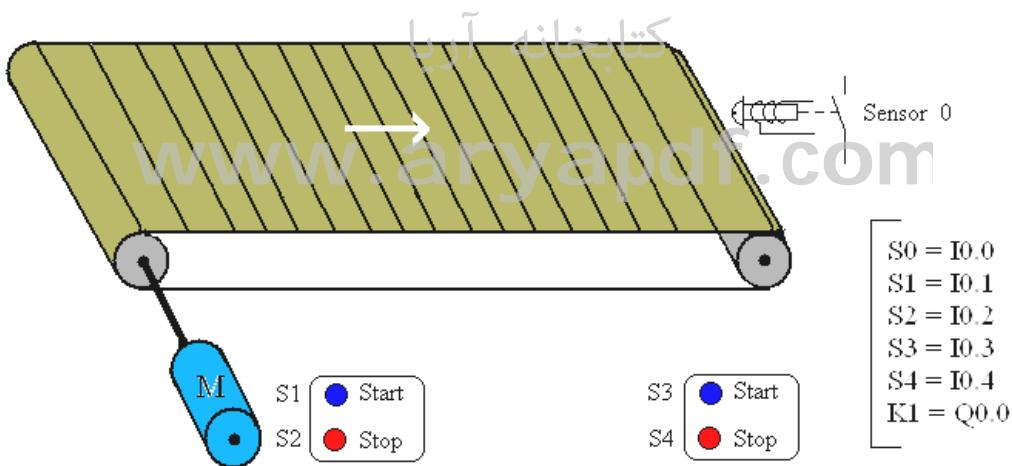

تمرین 3 :

سیستم کنترل میز مسابقه سه نفره ای را به گونه ای طراحی کنید که اگر هر کدام از شاسی های S3, S2, S1 را که زودتر فشار داده شود ، چراغ مربوط به آن روشن شده و چراغهای دیگر عمل نکند .

تمرین 4 :

سیستمی را طراحی نمایید که با فشار دادن شاسی S1 کنتاکتور K1 مگنت کرده و در حالت مگنت باقی بماند ، زمانی که برای بار دوم شاسی S1 را فشار دادیم کنتاکتور K1 قطع شود .


تمرین 5 :

در یک ماشین ابرار سیستم کنترل به صورت زیر است :

با فشار دادن شاسی S1 موتور بطور دائم کار می کند و با فشار دادن شاسی S0 موتور خاموش می گردد . با فشار دادن شاسی S2 موتور بطور لحظه ای کار می کند و هنگامی که شاسی S2 رها شود موتور خاموش می گردد . (سیستم کنترل لحظه ای و دائم)

تمرین 6 :

شکل زیر یک انتقال دهنده خردہ سنگ از مخزن بر روی کانوایر می باشد . یک دریچه در قسمت ناودانی مخزن خردہ سنگ وجود دارد و از آنجا خردہ سنگ بر روی کانوایر ریخته می شود ، یک موتور حرکت کانوایر را کنترل می کند . اگر مکانیزم موتور کانوایر متوقف شود و یا مکانیزم عمل معیوب گردد ، دریچه ناودانی مخزن باید بسته شود . وقتی که دریچه مخزن انرژی می گیرد باز می گردد و با قطع انرژی آن بسته می شود شاسی فشاری S1 باعث خاموش شدن سیستم و شاسی S2 باعث روشن شدن سیستم می گردد .

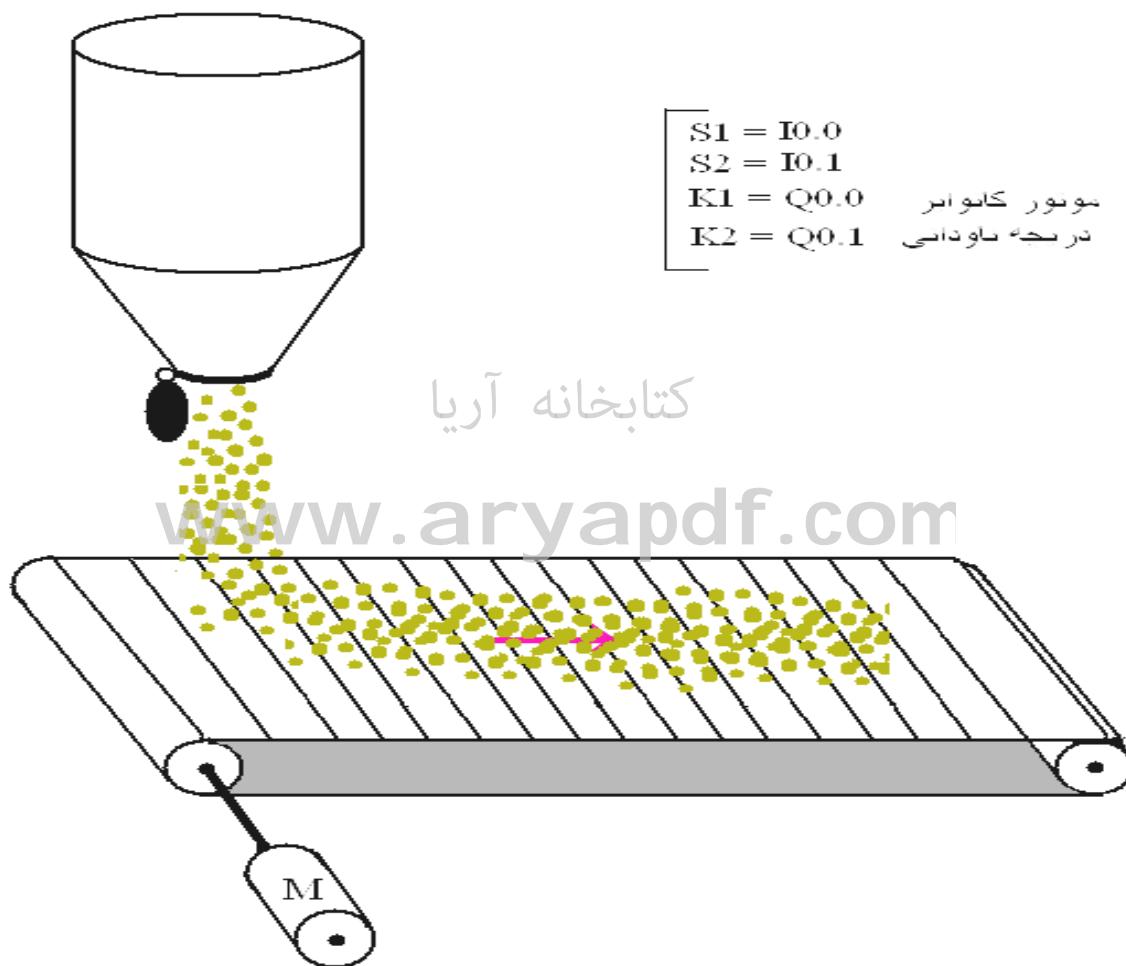


تمرین 7:

قطعه کاری بر روی یک کانوایر قرار دارد که می‌تواند در محدوده دو سنسور نوری L1 و L2 حرکت کند. وقتی که شاسی استارت فشار داده می‌شود، در صورتی که سنسور L2 توسط قطعه کار تحریک شده باشد کانوایر توسط موتور به سمت جلو حرکت می‌کند. با حرکت کانوایر و برخورد آن به سنسور L1 کانوایر توسط موتور تغییر جهت می‌دهد.


S1 = I0.0
L1 = I0.1
L2 = I0.2
K1 = Q0.0
K2 = Q0.1

ریست گرد
حث گرد

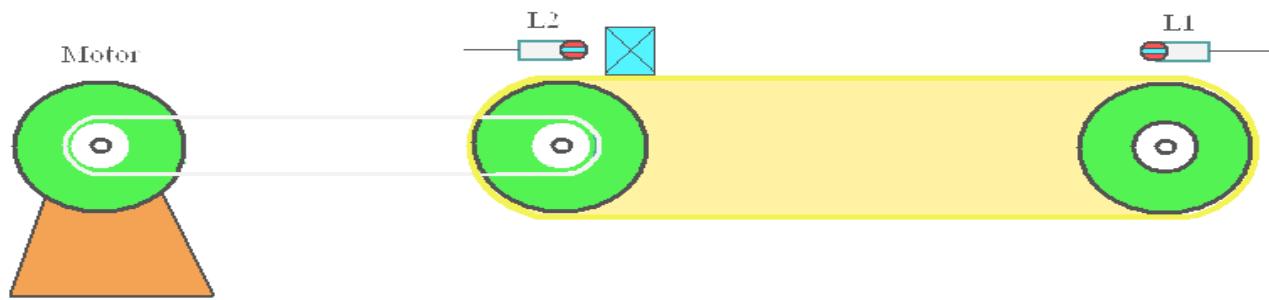


تمرین 8:

در شکل زیر دو کانوایر که در ساخت یک فرآیند نقش دارند نشان داده شده است. هر کانوایر دارای یک سنسور می‌باشد که قطعه کارهای عبوری از کنار آن را شمارش می‌کند. برنامه‌هایی بنویسید که قطعه کارهای عبوری از هر یک از دو کانوایر را بطور اختصاصی شمارش نماید. زمانی که قطعات کانوایر 1 از 100 عدد گذشت کانوایر 1 خاموش شود و زمانی که سنسور کانوایر 2 از 200 عدد گذشت کانوایر 2 نیز خاموش شود. با زدن مجدد شاسی استارت مراحل از اول آغاز گردد.

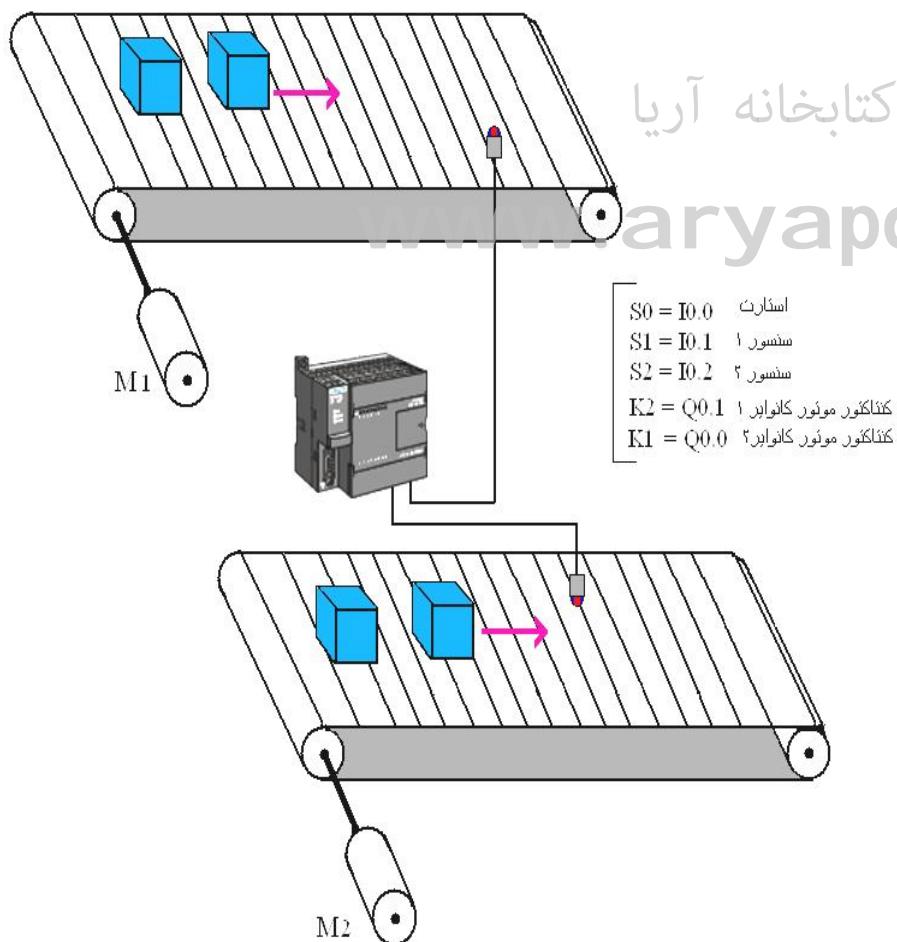


تمرین ۹:

در شکل زیر یک کانوایر اصلی (Main Conveyor) با یک دروازه برگردان (Diverter gate) برای قسمتهای معیوب به داخل کانوایر برگشتی (Reject Conveyor) را نشان می دهد . اگر در بازرگانی یک قطعه کار معیوب باشد ، دروازه برگردان توسط اپراتور فعال شده و قطعات به داخل کانوایر برگشتی انتقال پیدا می کند . یک سنسور در کنار کانوایر اصلی و یک سنسور در کنار کانوایر برگشتی وجود دارد و قطعات عبوری را شمارش می کند . برنامه بنویسید که اگر قطعات عبوری از کانوایر برگشتی از ۱۰ عدد و قطعات عبوری از کانوایر اصلی از ۵۰ عدد گذشت سیستم کانوایر متوقف شود (سیستم عملکرد برگردان به این صورت است که با برق دار شدن برگردان عمل کرده و با قطع برق به حالت عادی باز می گردد)

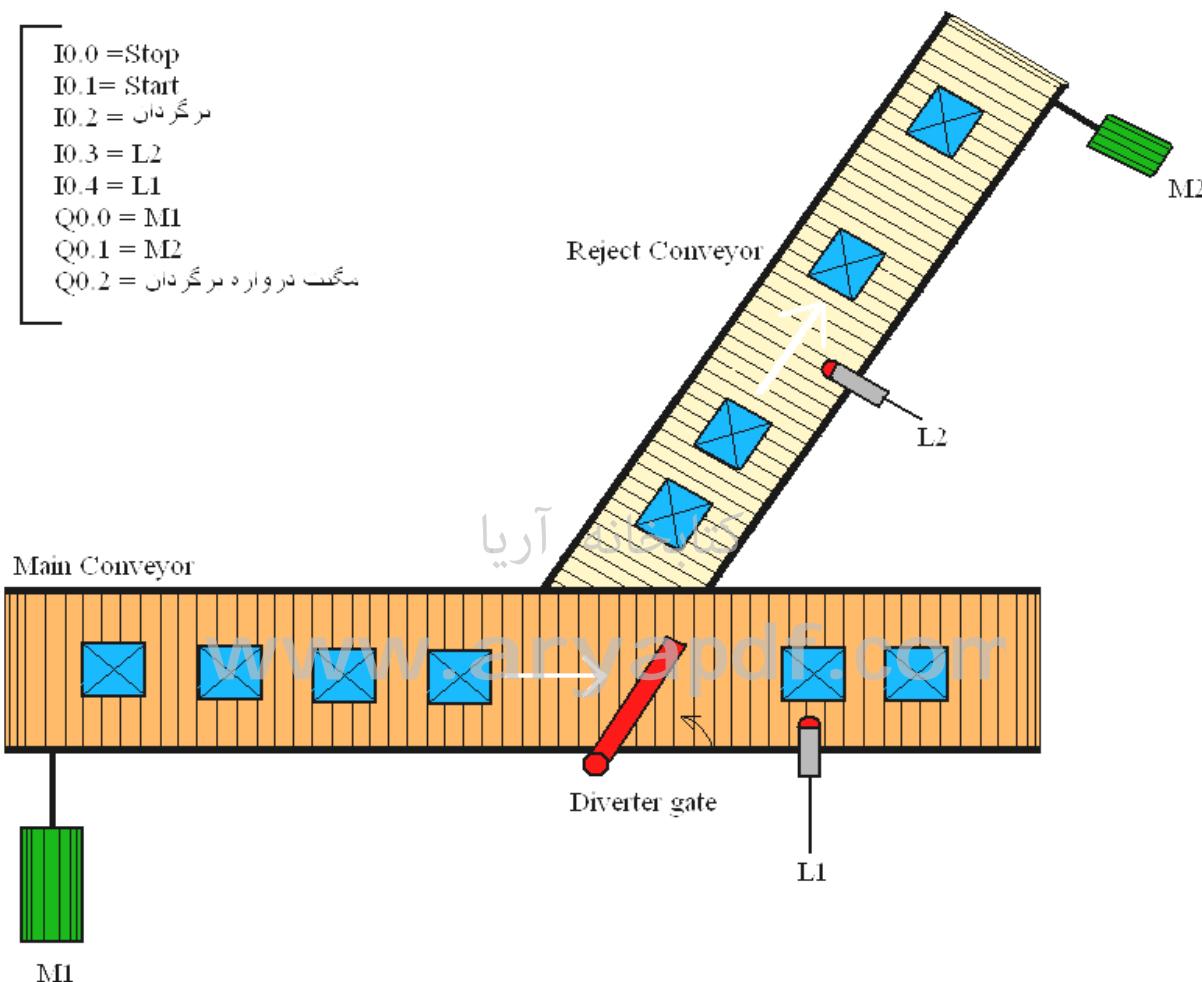

تمرين 10:

شكل زیر میکسر یک کارخانه صنایع رنگ سازی می باشد سیستم عملکرد میکسر به این صورت است که با زدن شاسی S2 موتور اصلی میکسر (M1) شروع به کار می کند . جهت بالا و پایین کردن پروانه میکسر از یک پمپ هیدرولیک استفاده شده است با روشن شدن موتور M2 پمپ هیدرولیک عمل کرده و پروانه میکسر تا محدوده میکروسویچ L بالا رفته و با تحریک شدن میکروسویچ L متوقف می شود . جهت پایین آوردن میکسر شیر برقی Y تعییه شده که روغن را وارد مخزن اصلی می کند . سیستم کنترل آن را برنامه نویسی نمایید (در صورتی که موتور میکسر دچار اضافه بار گردید سیستم خاموش شده و چراغ نارنجی رنگ چشمک بزند)

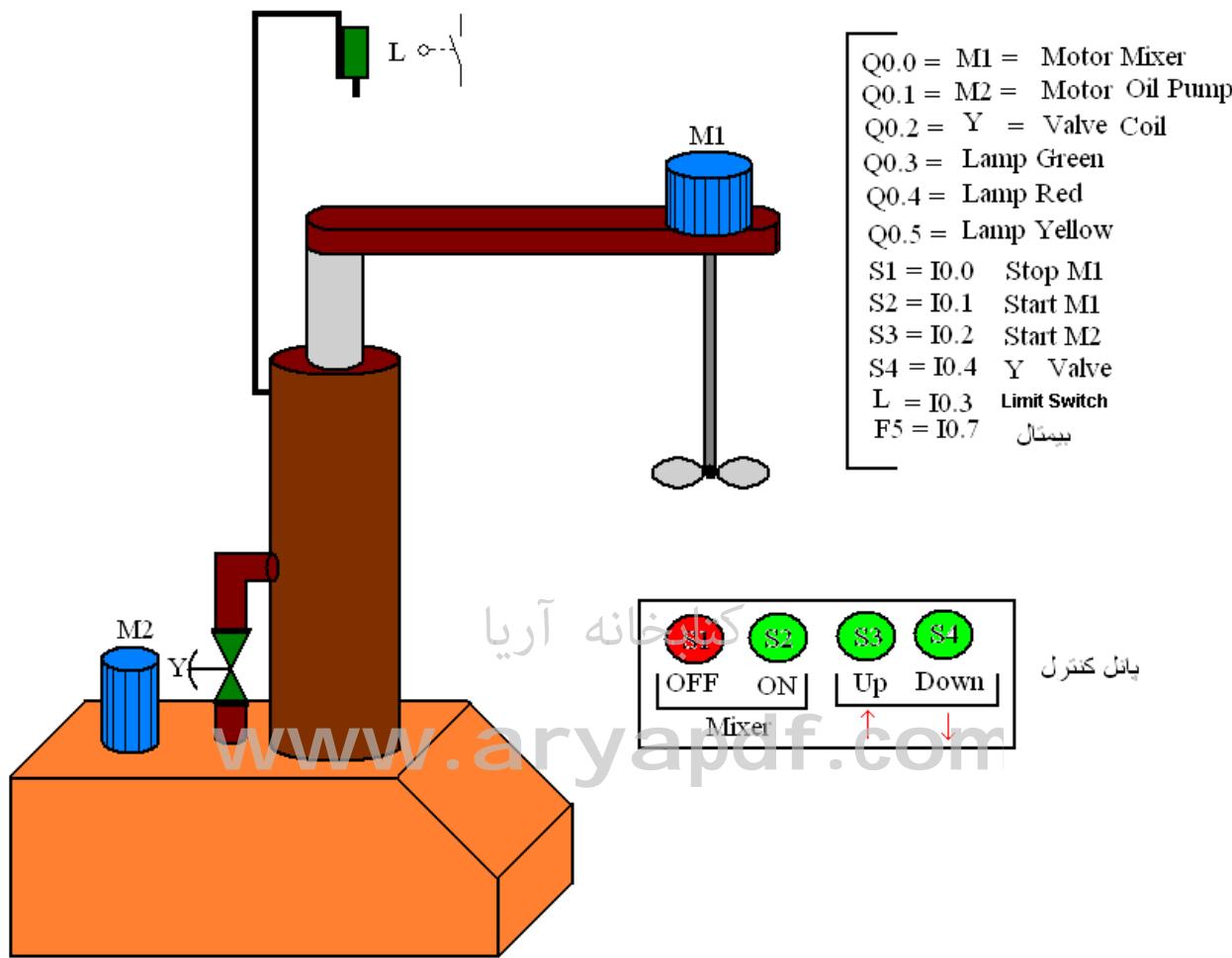

تمرين 11:

یک شمارنده ماشین برای شمارش تعداد ماشین وارد شده و خارج شده از یک پارکینگ با ظرفیت 25 اتوموبیل مورد نیاز است :

الف : یک ورودی تعداد اتوموبیل های وارد شده و ورودی دیگر تعداد اتوموبیل های خارج شده را می شمارد .


ب : وقتی تعداد اتوموبیل های داخل پارکینگ به 25 عدد رسید ، خروجی کانتر با نمایش عبارت ``Full`` پربودن پارکینگ را مشخص نماید .

ج : وقتی تعداد اتوموبیل های داخل پارکینگ کمتر از 25 عدد بود ، عبارت ``Vacancy`` معنی ظرفیت داشتن پارکینگ روشن شود .

د : یک کلید ورودی می تواند توسط متصدی پارکینگ ، پارکینگ را در موقعیت بسته نگهدارد .

تمرین 12:

شکل زیر یک میکسر را نشان می‌دهد وقتی که شاسی استارت فشار داده شود سلنوئید Y1 فعال شده و مایع می‌تواند وارد مخزن شود. سنسورهای L1 و L2 سطح بالا و پایین مایع مخزن را مشخص می‌کنند و هر دو دارای کن tact NC می‌باشند (وقتی که مخزن خالی است L1 و L2 بسته هستند) زمانی که مخزن پر شد سنسور L1 سلنوئید Y1 را قطع و فرمان شروع به کار موتور میکسر را صادر می‌کند. موتور میکسر برای 30 ثانیه فعال بوده و سپس خاموش می‌گردد. وقتی که موتور خاموش شد سلنوئید Y2 فعال شده و مایع مخزن را تخلیه می‌کند پس از خالی شدن مخزن سنسور L2 به حالت عادی برگشت (بسته شده) و سلنوئید Y2 قطع می‌گردد. برنامه کنترل آن را بنویسید.

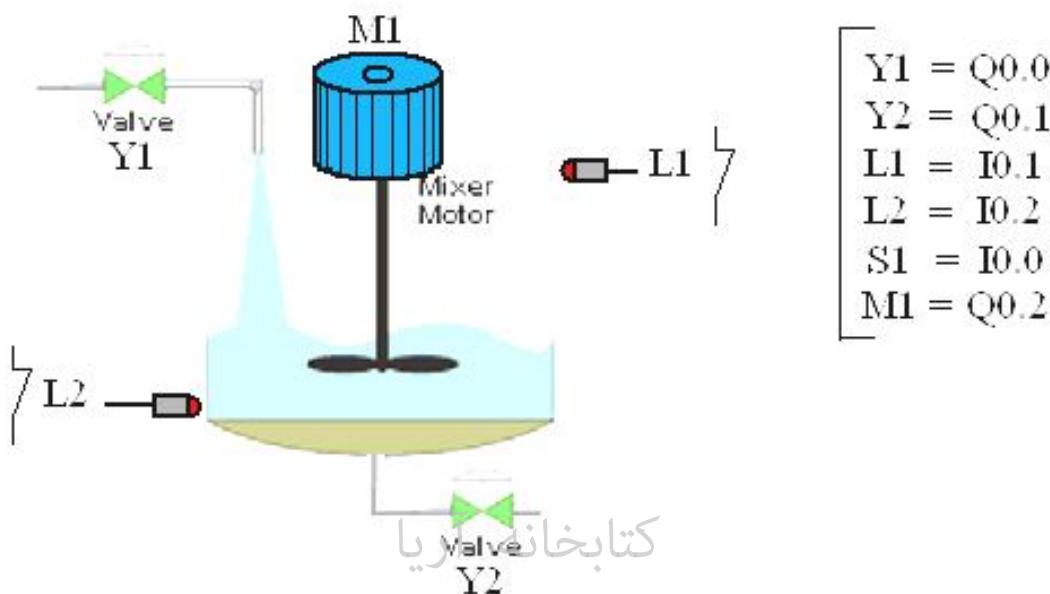

www.aryapdf.com

تمرین 13:


برنامه‌ای بنویسید مربوط به روشن و خاموش کردن چراغ راه پله‌های یک ساختمان بطوری که با وارد شدن به طبقه اول ساختمان با فشار دادن کلید چراغ طبقه اول روشن شود و در ابتدای ورودی طبقه دوم با فشار دادن کلید چراغ طبقه دوم روشن و چراغ طبقه اول خاموش شود و این روند تا طبقه آخر ادامه داشته و عکس آن از بالا به پایین نیز صدق باشد. همچنین در هر یک از طبقات در صورت انصراف بتوان برگشت (سه طبقه)

تمرین 14:

تایمری طراحی کنید که هم تاخیر در وصل باشد و هم تاخیر در قطع.

تمرین 15:

شکل زیر یک مخزن به همراه میکسر مواد شیمیایی می باشد . سیستم عملکرد آن به این صورت است که با فشار دادن شاسی استارت ، پمپ یک شروع به کار کرده و یک مایع شیمیایی را وارد مخزن می کند پس از 20 ثانیه از شروع کار پمپ یک ، پمپ 2 نیز روشن شده و یک مایع شیمیایی دیگر را وارد مخزن می کند . پس از 10 ثانیه هر دو پمپ خاموش شده و موتور میکسر به مدت 15 ثانیه مواد شیمیایی را میکس می نماید سپس شیر خروجی باز شده و پمپ 3 به مدت 30 ثانیه روشن شده و مواد مخزن را تخلیه می کند برنامه آن را بنویسید .

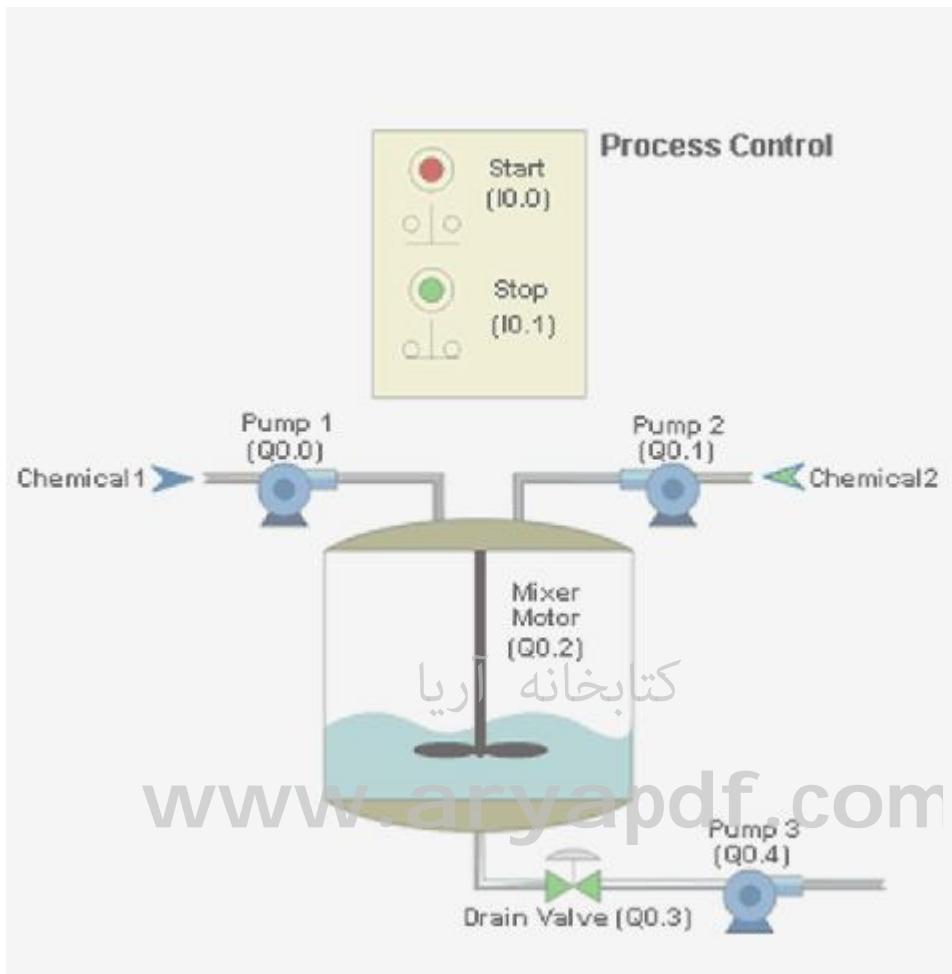

تمرین 16:

میخواهیم دو عدد موتور را بشرح زیر راه اندازی کنیم :

الف : با زدن کلید استارت ، موتور M1 شروع بکار نموده و به مدت 60 ثانیه روشن و سپس خاموش می شود .

ب : موتور M2 ، 15 ثانیه بعد از موتور M1 روشن شده و همراه با M1 خاموش شود .

فهرست منابع

نامر	مترجم	مؤلف	منبع
نشر طراح	محمد طلوع خراسانیان	Rexford & Giuliani	کنترل موتورهای الکتریکی
مؤسسه علمی فرهنگی نص	علی اکبر صفوی حسین شجاعی	Ian Warnock	عملکرد و کاربردهای PLC در اتوماسیون صنعتی
انتشارات سیمای دانش		عبدالله بهرام پور	خودآموز جامع پیشرفته PLC
انتشارات ابتدا		فرامرز خوش لفظ	کنترل کننده های قابل برنامه ریزی PLC
جهان نو		حمیدرضا رستمی	الکتروپنیوماتیک و کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
انتشارات آشینا	نوید تقی زادگان لادن اجلالی مهران صباحی	پیتر هاپتمن	اصول و کاربرد سنسورها
انتشارات بال	محمد شکیبا مهدی پیرمرادیان	جف تامسون	کاربرد سنسورهای نوری در صنعت
نشر طراح	محمد طلوع خراسانیان	Ian Sinclair	سنسورها و ترانسیدیوسرها
دیباگران تهران		ابراهیم حسینی سورنا مرآت	کنترل کننده های برنامه پذیر
انتشارات مهکامه		هادی رضایی اسماعیل علی خانی	مجموعه راحل های اتوماسیونی با مرجع کامل مینی PLC
دیباگران تهران		داود رزم	کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
نشر شیخ بهایی		سید علی میرعشقی	مبانی الکترونیک
انتشارات خراسان	قدرت سپیدنام	موریس مانو	طراحی دیجیتال
گروه نرم افزاری رزپارسیان		آرمان مؤمنی	خودآموز کامل PLC
نشر آفرنگ		فرید قابوی	مرجع کامل PLC کنترل کننده های برنامه پذیر
انتشارات امید مهر		محمد فدوی مینیانی	آموزش عملی PLC
شرکت درنامهر		هادی ریاحی کاووه حسینی	جزوات آموزشی شرکت درنامهر
جهان نو		بهروز احمدی	برقکار صنعتی درجه 1
انتشارات گلپونه		احمد شهرابی	تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی درجه 2
نشر دانش پور		جواد نیکوکار	کارگاه برق و مدار فرمان
www.ir.micro.com		عباس صمیمی فر	استپ موتورها
www.ir.micro.com		رضا فروغی	آشنایی با موتورهای پله ای
انتشارات سناباد		خلیل افتخار گلی محسن آقاحسینی	برقکار عمومی 2
انتشارات صفار		علی مسگری هادی قناد	مدارات کاربردی برق صنعتی درجه 2

فهرست منابع

ناشر	مترجم	مؤلف	منبع
دانشگاه علم و صنعت		سید حجت سبزپوشان	خودکاری با PLC
انتشارات سیماei دانش		صانع مجданی	اتوماسیون صنعتی پیشرفته
دانشکده فنی میرزا کوچک خان		اقبال طلب	کارگاه مدار فرمان 2
www.eca.ir		فتح الله نظریان	جزوه آمروش PLC به زبان ترdbانی
Elsevier Newnes	وحید کارگر مقدم	W. Bolton	Programmable Logic Controllers
دانشگاه آزاد تبریز		غلامرضا حسن زاده مجید شاهوردی	سنسور مادون قرمز
مدرسان شریف		بابک یاری محمد نیک روان	مدار منطقی
دانشگاه فردوسی		دکتر طباطبایی	جزوه آموزشی ابزار دقیق
www.MRKakavand.tk		محمد رضا کاکاوند	برنامه نویسی ساختار یافته PLC
مرکز آموزش عالی مهاجر اصفهان		مقداد بنام	کنترلرهای منطقی برنامه پذیر
	وحید کارگر مقدم	Jack Hugh	Automating Manufacturing Systems
	وحید کارگر مقدم	FESTO	Programmable Logic Controllers
دانشگاه علم و صنعت		سید حجت سبزپوشان	کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی
انتشارات فنی ایران	مصطفی رضایی	مارکو کستانزو	کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
انتشارات صفار		اسدالله کاظمی	PLC مقدماتی
مرکز آموزش گروه صنعتی ندا			آشنایی با مبانی PLC
www.fatek.com			جزوات لاتین شرکت FATEK

کتابخانه آریا

تماس با مؤلف : moghadam _ plc@yahoo.com